 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
NGÀNH ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG



Lê Văn Tùng

Tài Liệu Hướng Dẫn
THỰC HÀNH THIẾT KẾ VI MẠCH



Đà Lạt, 2011

Bài 1

GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích

Bài thực hành đầu tiên được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết để làm việc với Board FPGA Xilinx Spartan3. Do thời gian thực tập không nhiều, tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản về lập trình FPGA bằng ngôn ngữ VHDL dưới sự hỗ trợ của phần mềm ISE Design Suite, phiên bản 12.1. Đây là gói phần mềm chuyên dụng của hãng Xilinx. Để có thể nắm vững, đầy đủ tính năng của ISE Design Suite thì thời gian nghiên cứu ngoài giờ thực tập là cần thiết.

Để có thể làm việc với Board Xilinx Spartan 3, phần mềm cần có là ISE Xilinx Design Suite, Xilinx PlanAhead và Adept. Trong đó, Adept là phần mềm được cung cấp bởi Digilent để nạp chương trình vào FPGA. Tất cả các phần mềm này cũng như giấy phép sử dụng (license) có thể tải trực tiếp từ trang chủ của nhà sản xuất.




1.2 Quy trình thực tập



Trong bài 1, quy trình làm việc cơ bản sẽ được trình bày chi tiết. Từ bài thứ 2 trở đi, các bước này sẽ không được nhắc lại. Ví dụ sử dụng để minh họa các bước thực tập là bật tắt đèn LED bằng công tắc SW.

***Chú ý:** “Báo cáo Thực tập” được viết bao gồm các ý chính sau:

- Quy trình thực tập
- Kết quả từng phần
- Nhận xét & Kết luận


1.2.1 Thiết kế

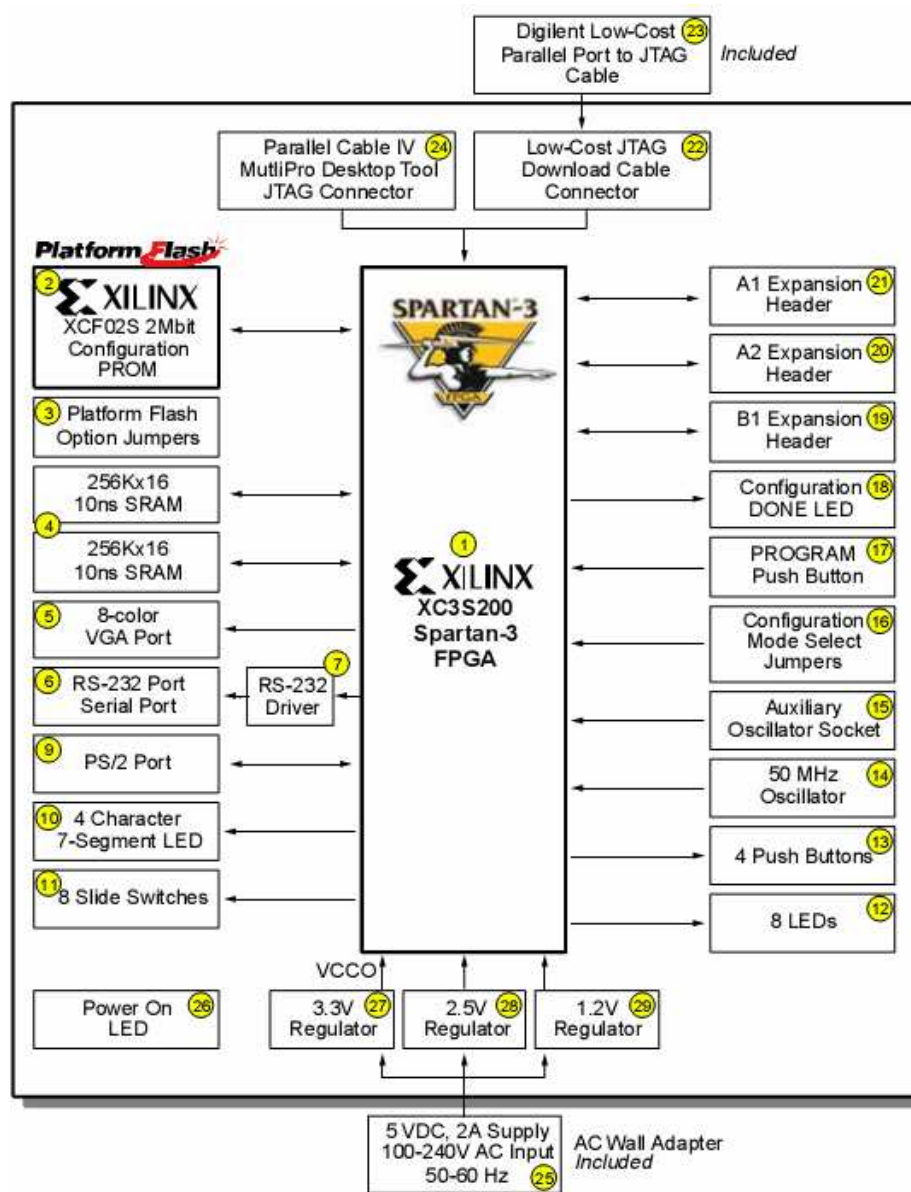

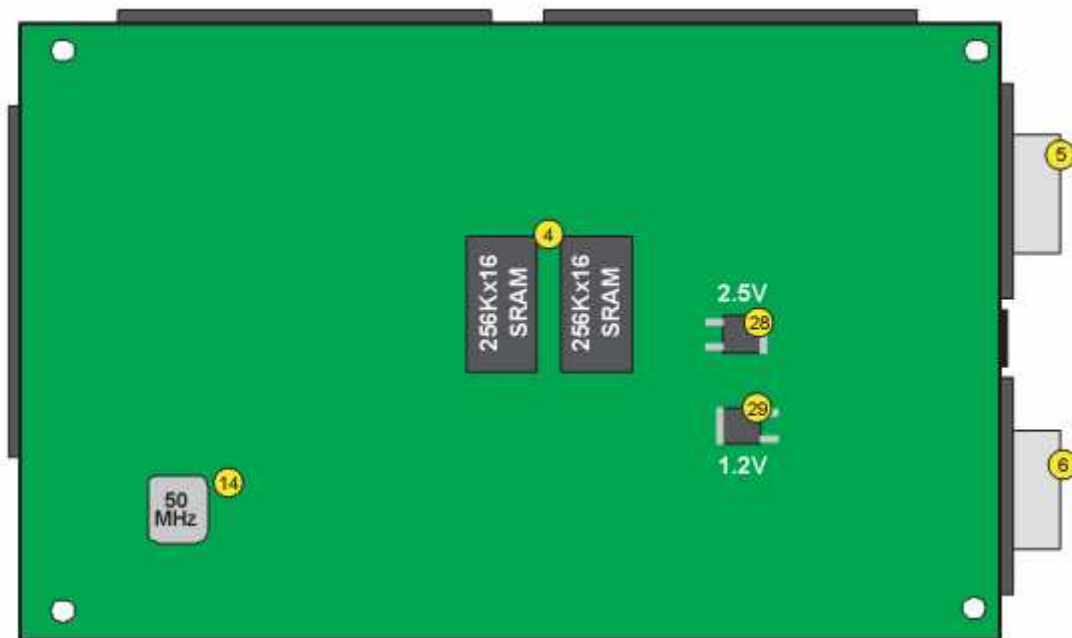 


Trước tiên, Board S3 cần được cắm nguồn và kết nối với máy tính thông qua cổng USB. Nếu máy tính không nhận ra thiết bị, người dùng cần phải tải Driver về và cài đặt.

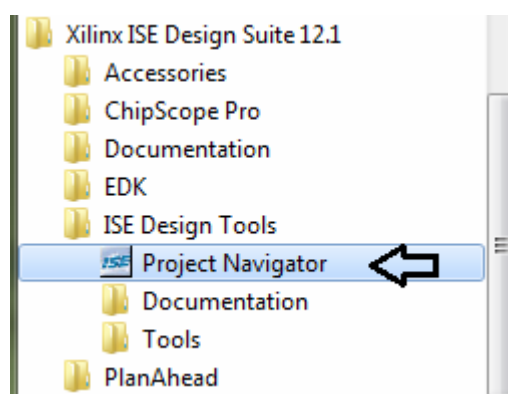
Khởi động chương trình chính: **Project Navigator**. Chương trình nằm trong *Program List* hoặc trên màn hình dưới dạng *Shortcut*.



 - Tạo một thiết kế mới bằng cách chọn: **File** → **New Project...**




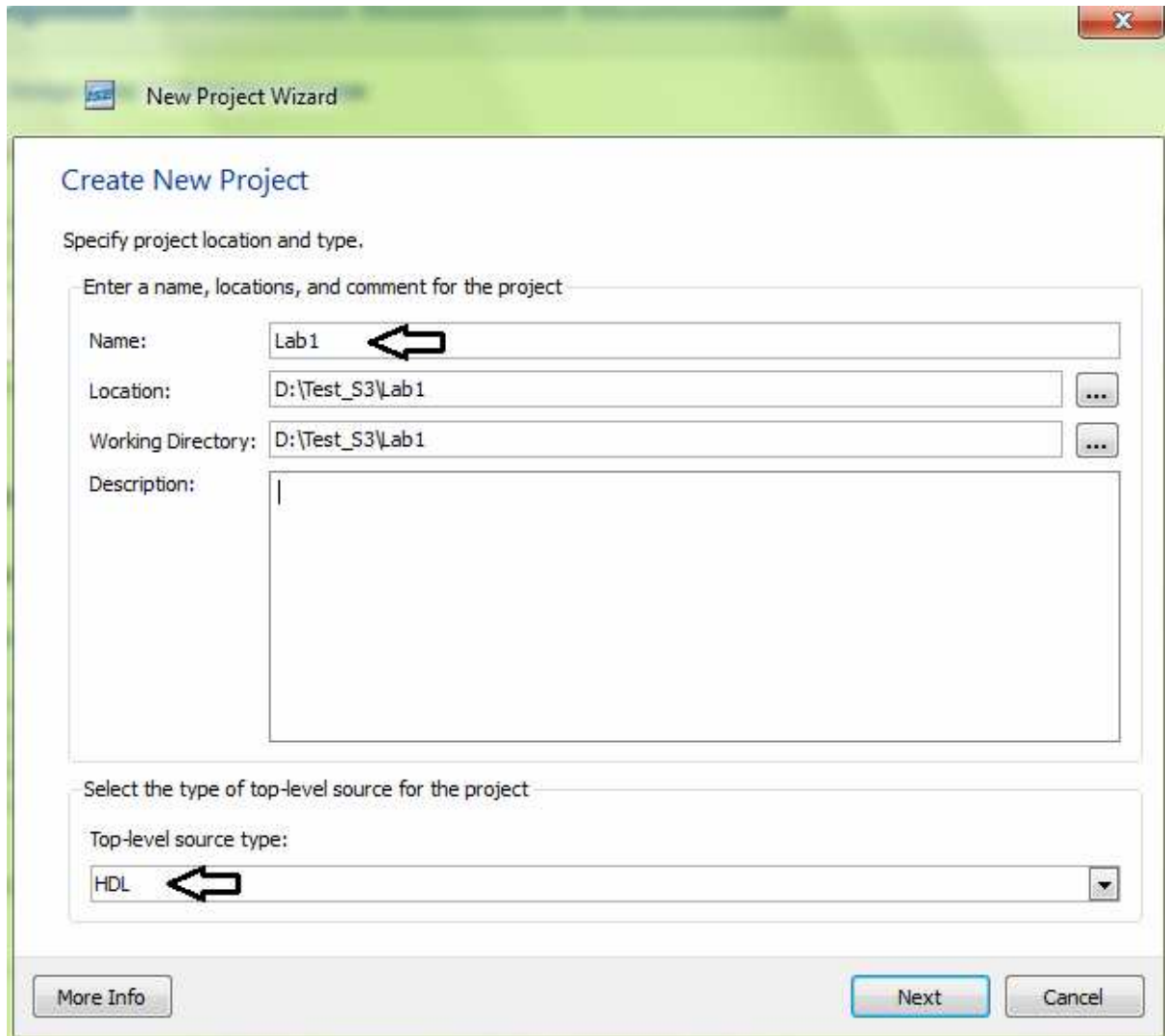Chương trình sẽ hiện ra cửa sổ hỗ trợ, đặt tên và chọn vị trí lưu cho chương trình. Chú ý rằng loại ngôn ngữ cấp cao là HDL.



Sau khi nhấn *Next*, cửa sổ tiếp theo cho phép lựa chọn các thông số và thuộc tính của chương trình đang thực hiện:

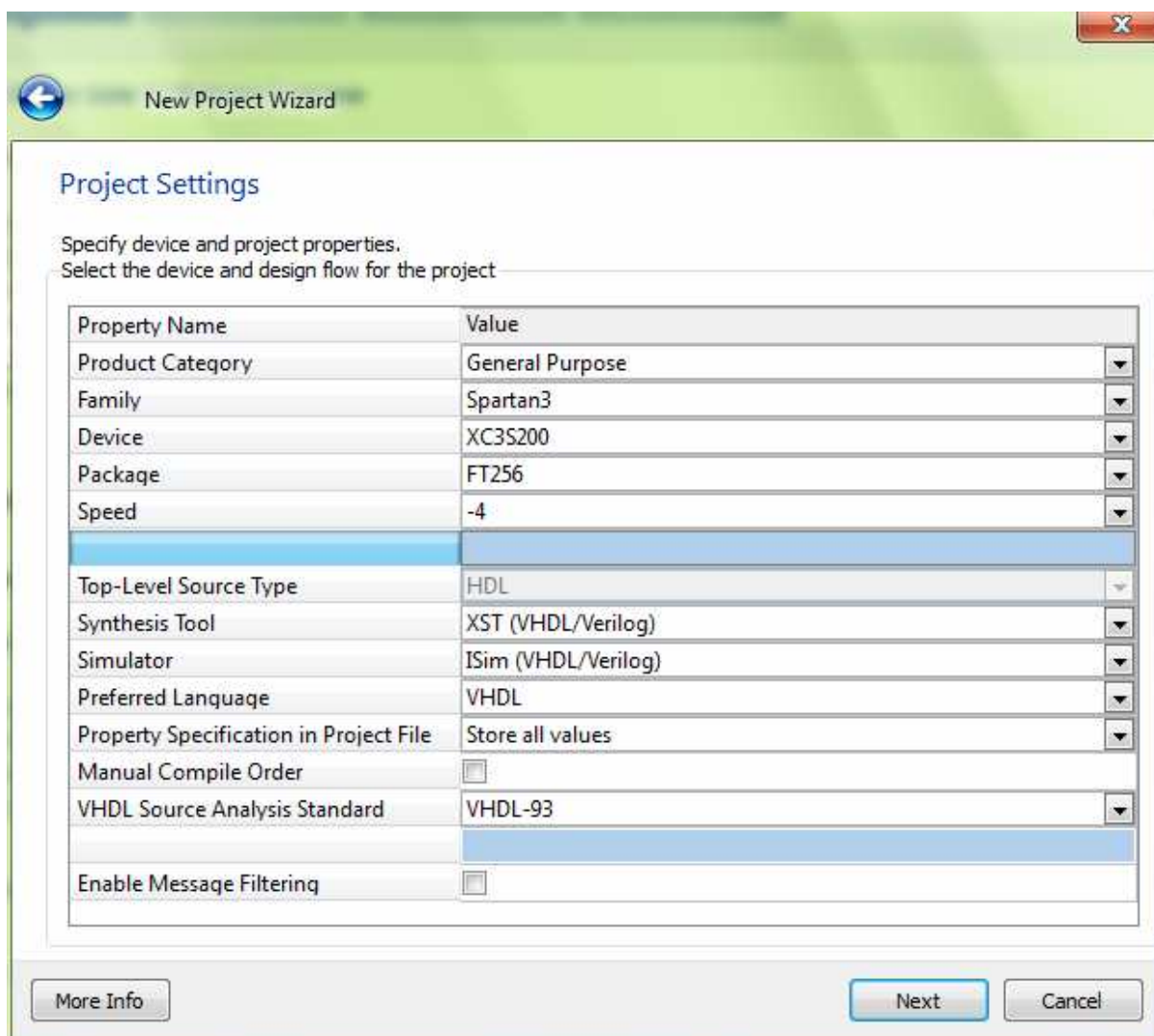
- Họ thiết bị: Spartan 3
- Thiết bị: XC3S200
- Gói: FT256 (FPGA có 256 chân)
- Tốc độ: -4 (tốc độ thông thường)
- Công cụ mô phỏng: ISim (ModelSim XE không còn được hỗ trợ bởi Xilinx)
- Ngôn ngữ : VHDL




Nhấn *Next* để sang cửa sổ tóm tắt; tiếp tục nhấn *Finish* để kết thúc.

Cửa sổ làm việc chính ISE Project Navigator được khởi động.

- Chọn **Project** → **New Source...**

 

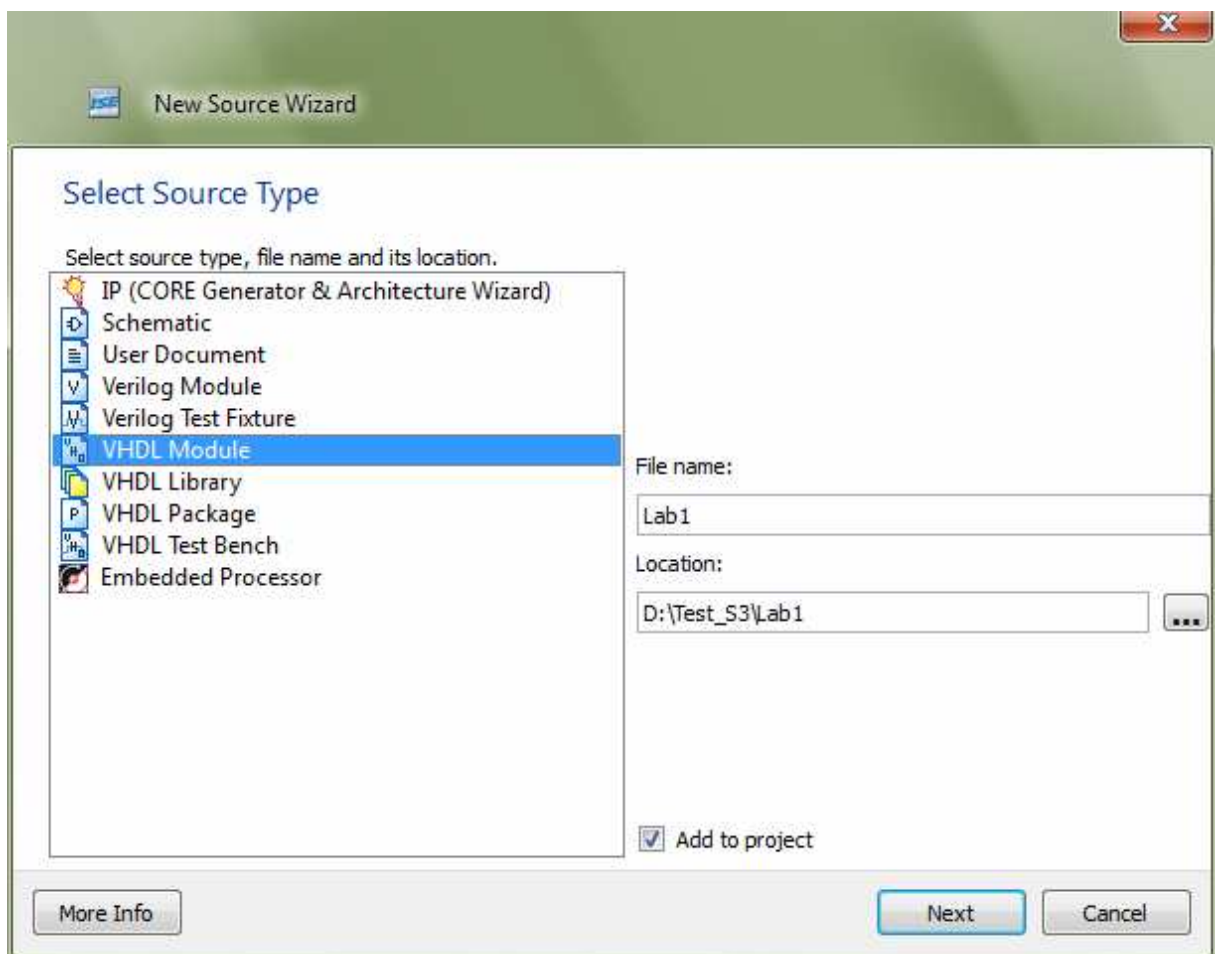
- Chọn **VHDL Module** trong cửa sổ tiếp theo và đặt tên cho tập tin.



- Định nghĩa thông số cần thiết cho thiết kế.


Ví dụ: Đầu vào 8 công tắc, SW được xem như đường bus có 8 bit.

Đầu ra 8 đèn LED, tương tự như trên.

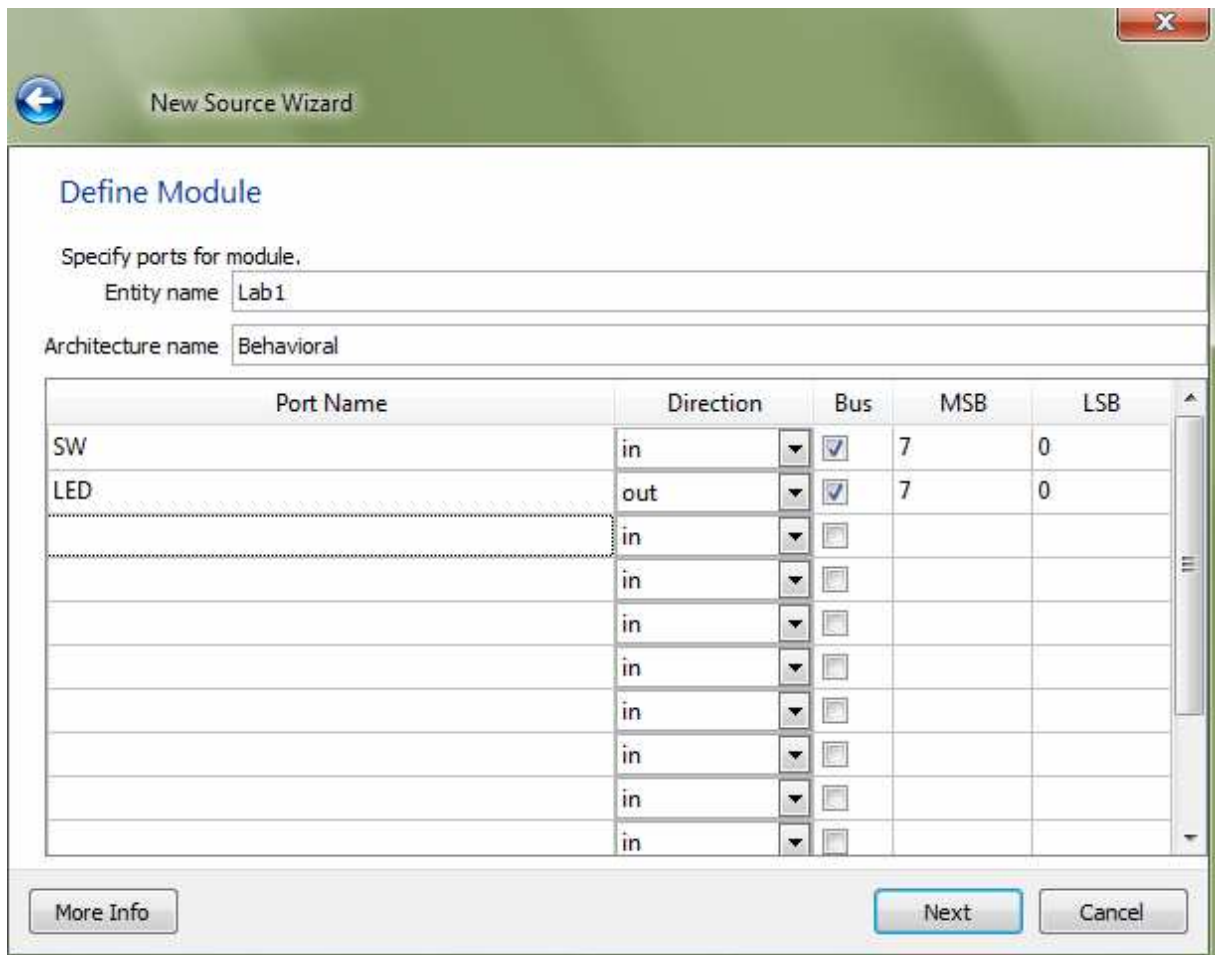

Nhấn *Next* để sang cửa sổ tóm tắt, tiếp tục nhấn *Finish* để hoàn tất.

- Giao diện chương trình chính

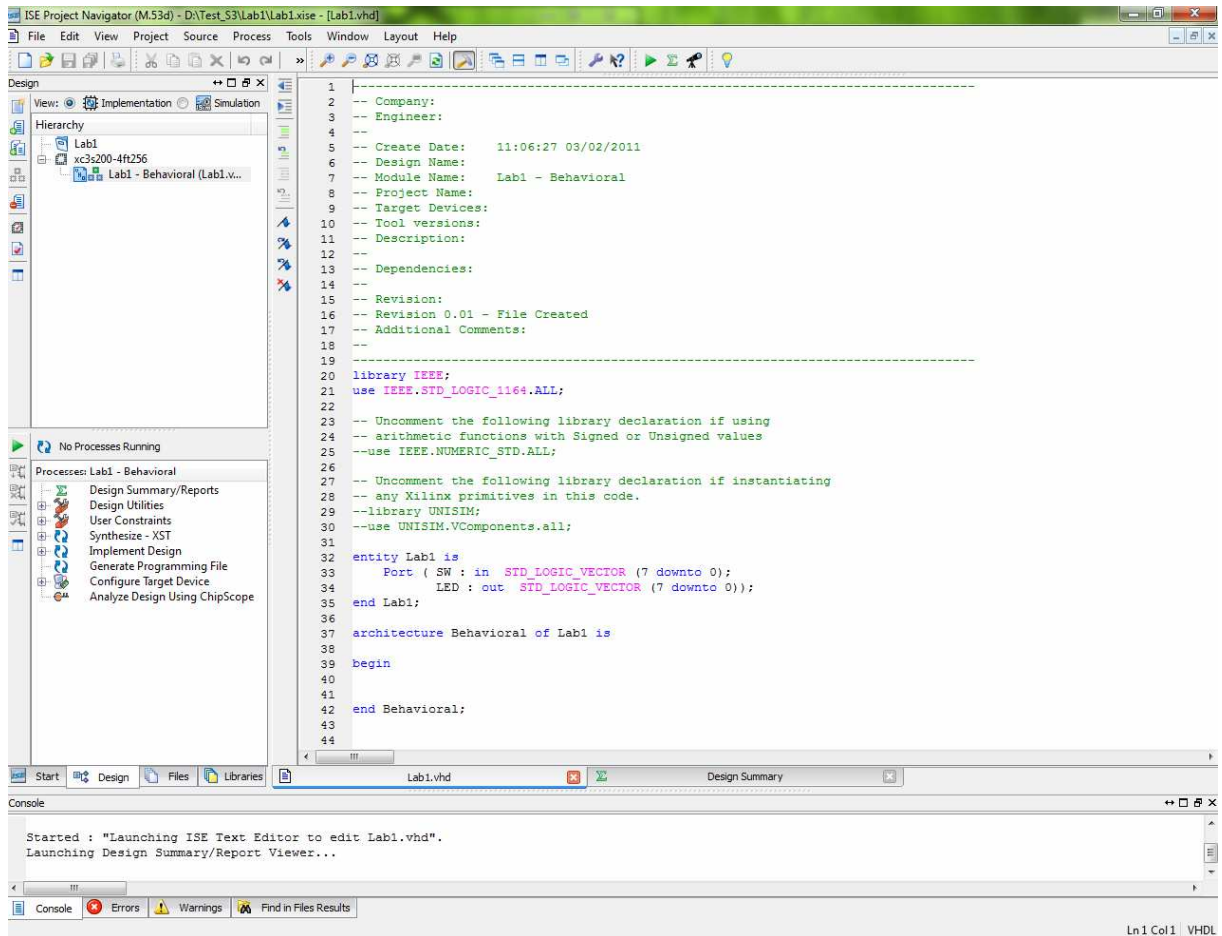

Trong bài ví dụ đầu tiên, thiết kế đơn giản chỉ là bật tắt đèn LED bằng SW. Chương trình như sau:


```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Lab1 is
    Port ( SW : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          LED : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end Lab1;
architecture Behavioral of Lab1 is
begin
    LED <= SW;
end Behavioral;


```

- Sau khi viết xong chương trình, bước kế tiếp là **Tổng hợp** thiết kế.

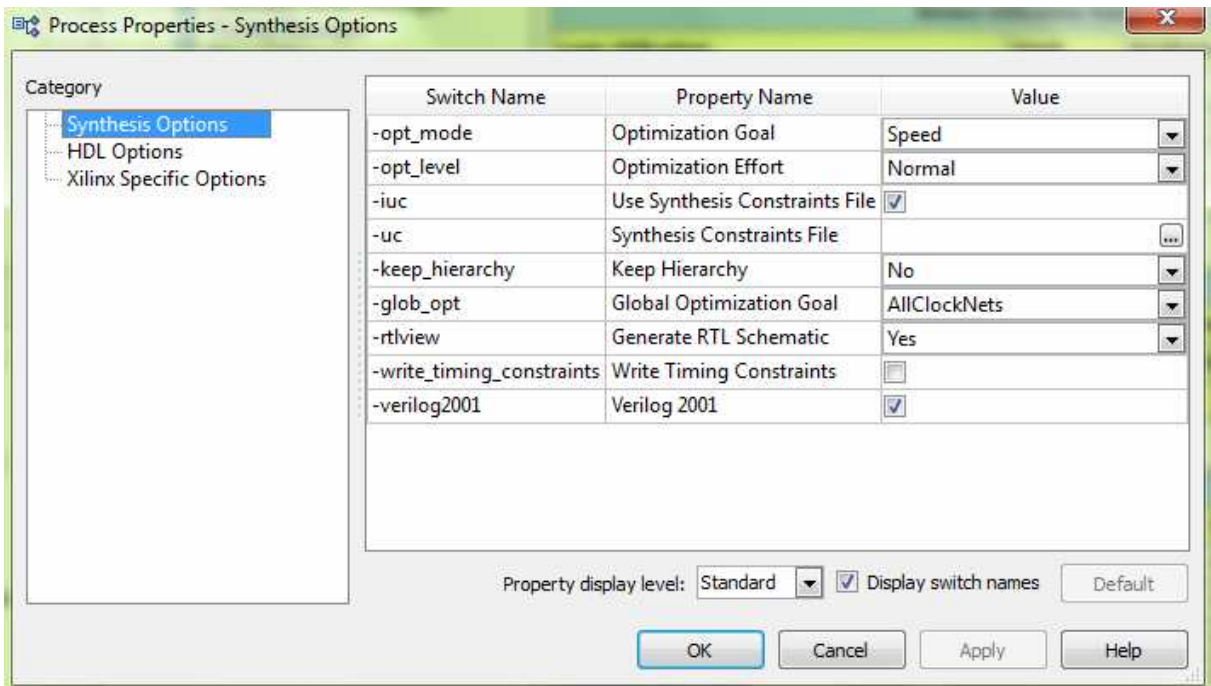Trước khi tổng hợp, có thể kích chuột phải vào **Synthesize-XST** → **Process Properties...** để thay đổi đặc tính theo ý muốn. Đối với những thiết kế đơn giản, không cần thay đổi Process Properties.




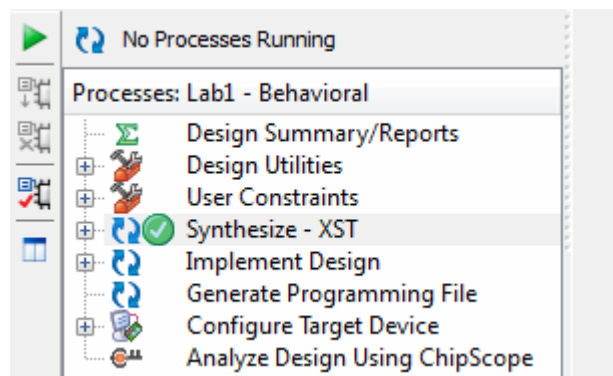Để tổng hợp thiết kế, kích trái chuột liên tiếp 2 cái vào dòng **Synthesize-XST** để chạy công đoạn tổng hợp. Nếu thiết kế có lỗi, cảnh báo lỗi hiện ra và thiết kế cần phải sửa lại cho đúng.




Sau khi tổng hợp thành công, bước tiếp theo là **Mô phỏng**. Quá trình mô phỏng sẽ cho thấy kết quả ở dạng sóng tín hiệu; dựa vào dạng sóng để kiểm tra lỗi, sửa đổi hoặc cải tiến thiết kế.

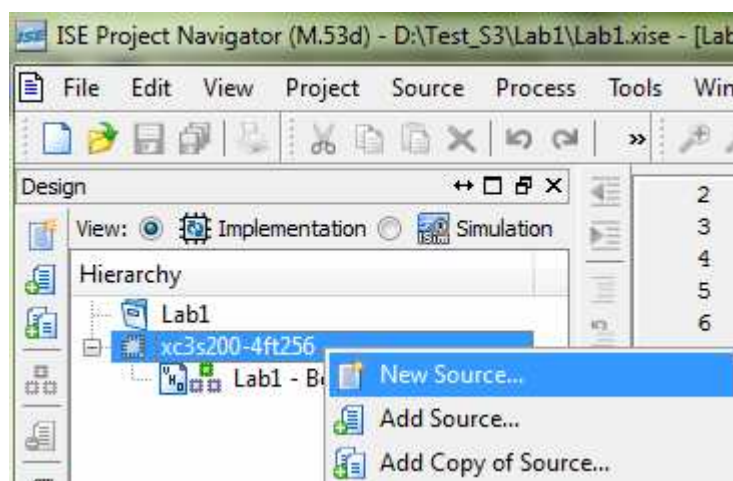
- Chọn dòng có tên thiết bị, kích phải chuột rồi chọn **New Source...**



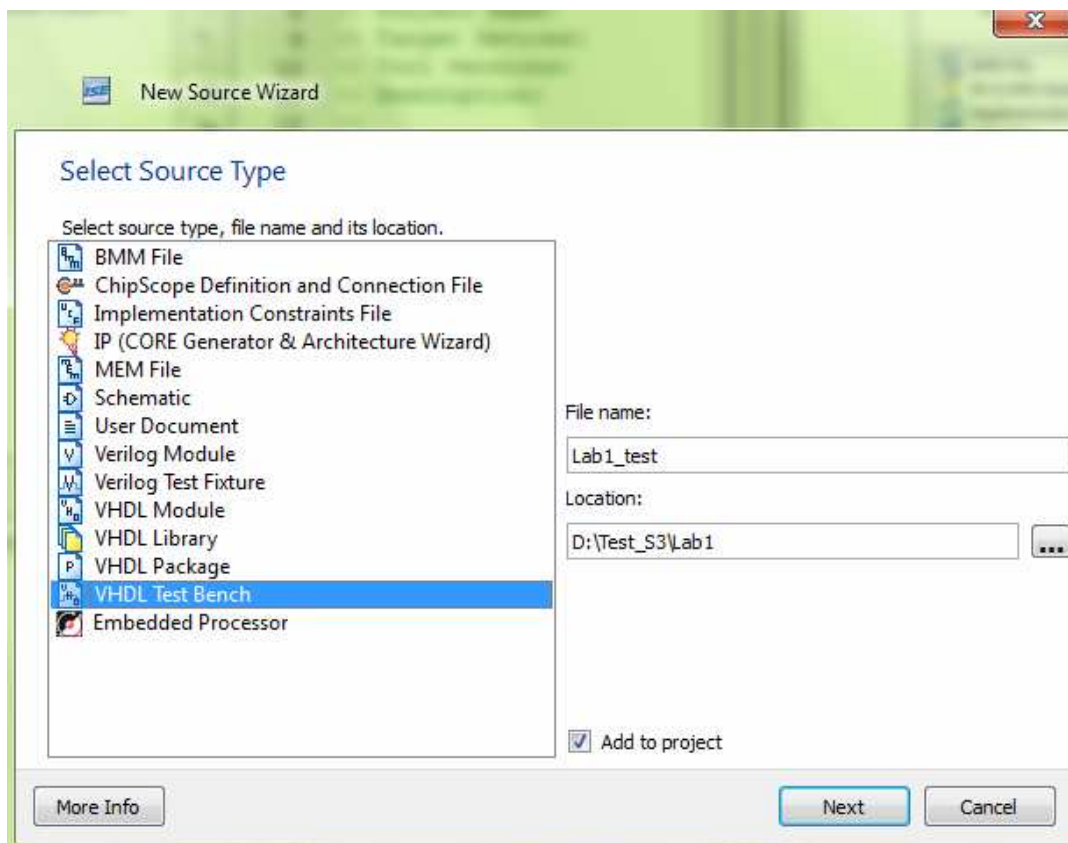
- Nhấn chọn **VHDL Test Bench**, đặt tên cho tập tin mô phỏng



 Nếu chương trình có nhiều tập tin nguồn, cần chọn tập tin chính cần mô phỏng. Trong ví dụ này, chỉ có 1 tập tin là *Lab1* cần mô phỏng.




Nhấn *Next*

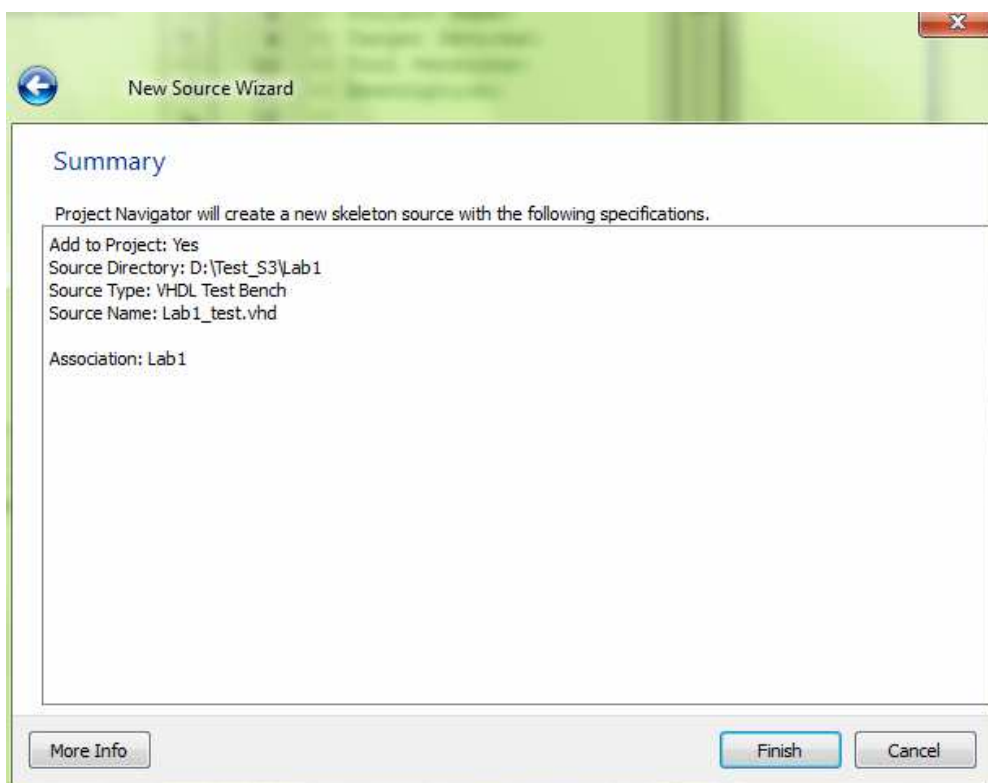


Nhấn *Finish*

 Quay lại chương trình chính, chọn nút *Simulation*




Chọn tập tin mô phỏng

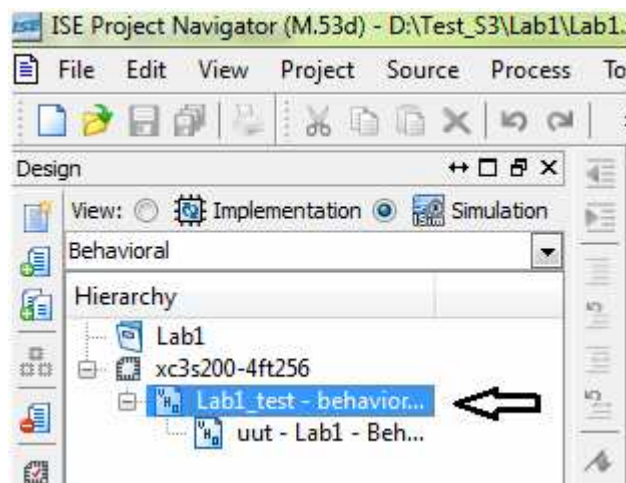

- Viết chương trình mô phỏng.

Ví dụ:

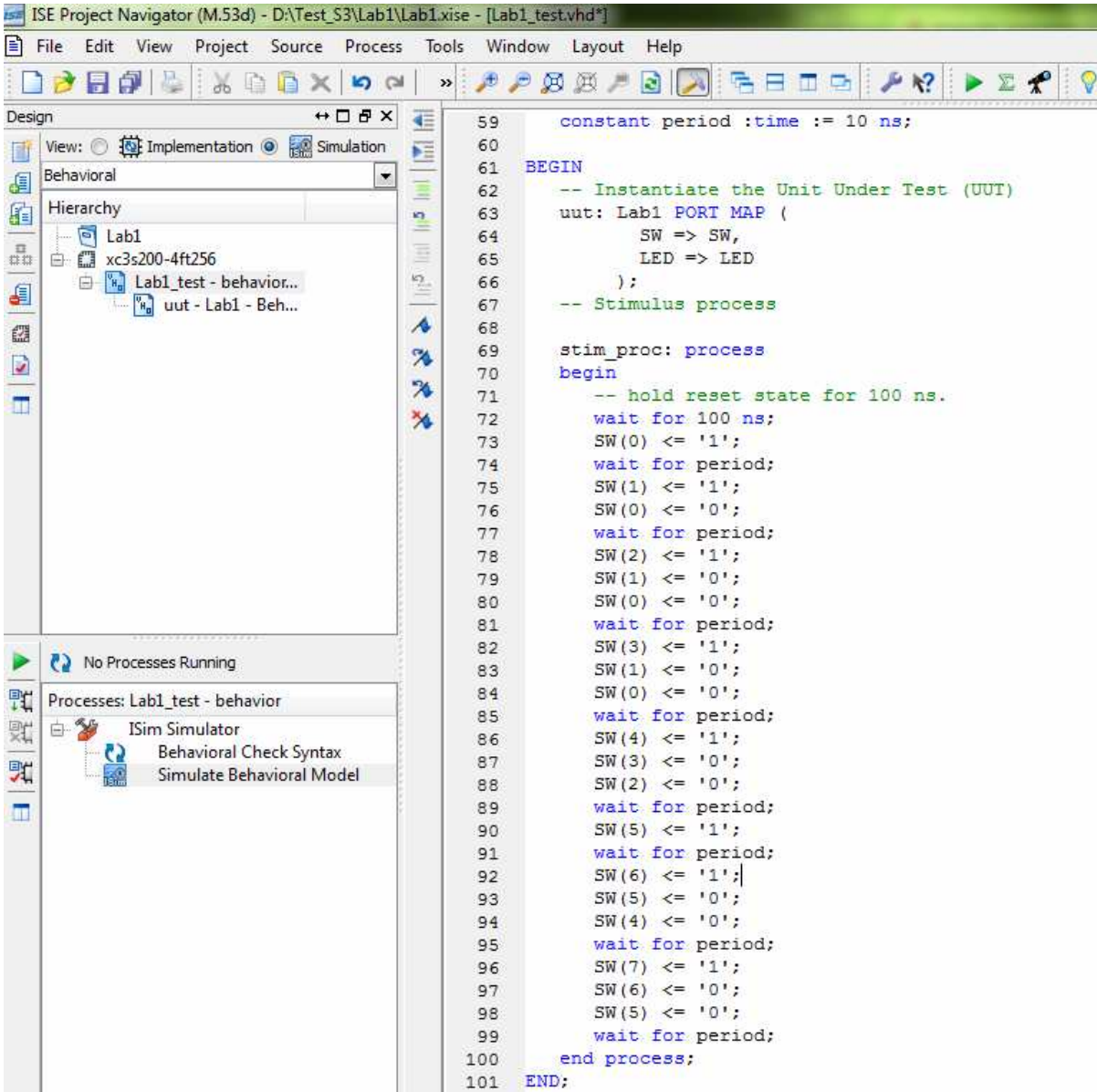

```


59  constant period :time := 10 ns;
60
61  BEGIN
62  -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
63  uut: Lab1 PORT MAP (
64      SW => SW,
65      LED => LED
66  );
67  -- Stimulus process
68
69  stim_proc: process
70  begin
71  -- hold reset state for 100 ns.
72  wait for 100 ns;
73  SW(0) <= '1';
74  wait for period;
75  SW(1) <= '1';
76  SW(0) <= '0';
77  wait for period;
78  SW(2) <= '1';
79  SW(1) <= '0';
80  SW(0) <= '0';
81  wait for period;
82  SW(3) <= '1';
83  SW(1) <= '0';
84  SW(0) <= '0';
85  wait for period;
86  SW(4) <= '1';
87  SW(3) <= '0';
88  SW(2) <= '0';
89  wait for period;
90  SW(5) <= '1';
91  wait for period;
92  SW(6) <= '1';
93  SW(5) <= '0';
94  SW(4) <= '0';
95  wait for period;
96  SW(7) <= '1';
97  SW(6) <= '0';
98  SW(5) <= '0';
99  wait for period;
100 end process;
101 END;

```


Chương trình mô phỏng mẫu được tự động tạo ra nhưng thường có nhiều thành phần hơn cần thiết. Trong ví dụ này, phần chính của tập tin mô phỏng chỉ như hình trên.

Cửa sổ phía dưới có biểu tượng *ISim Simulator*

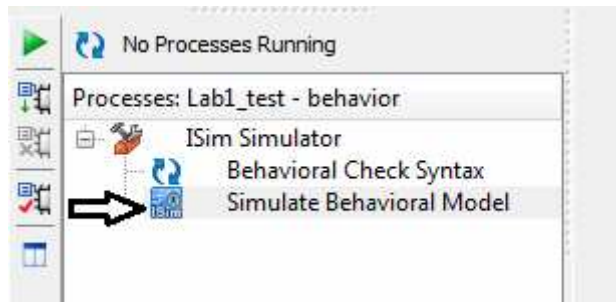- Kích hoạt chương trình *Simulate Behavioral Model*



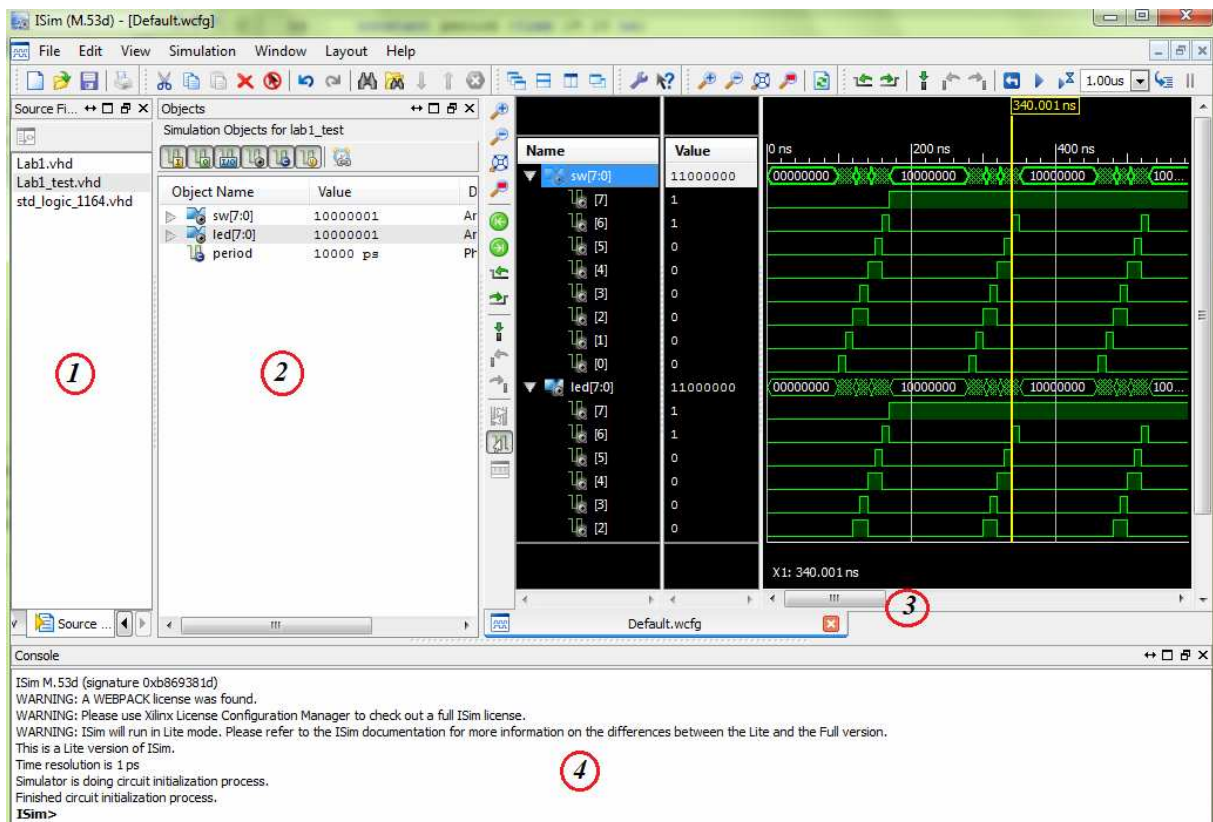Chương trình mô phỏng Isim được khởi động




Cửa sổ chính có bốn phần, phần số 3 hiển thị dạng sóng. Trên đó, có các công cụ chính như là *Phóng to*, *Thu nhỏ*, *Xem toàn bộ* và *Xem vùng được đánh dấu*.



Bên cạnh là các nút *Mô phỏng lại*, *Chạy mô phỏng*, *Chạy đến thời gian đã chọn*, *Chạy từng bước* và *Dừng*.



Sau khi mô phỏng, sửa đổi để kết quả như yêu cầu đặt ra. Bước tiếp theo là đặt các chế độ thời gian và gán chân cho FPGA.

 - Tắt chương trình mô phỏng *ISim*.
- Quay lại chương trình chính, chọn lại chế độ *Implementation*




• Kích hoạt công cụ *Create Timing Constraints* trong phần *User Constraints*. Nếu tập tin (*.ucf) chưa được tạo ra, chương trình sẽ tự động tạo và thông báo.

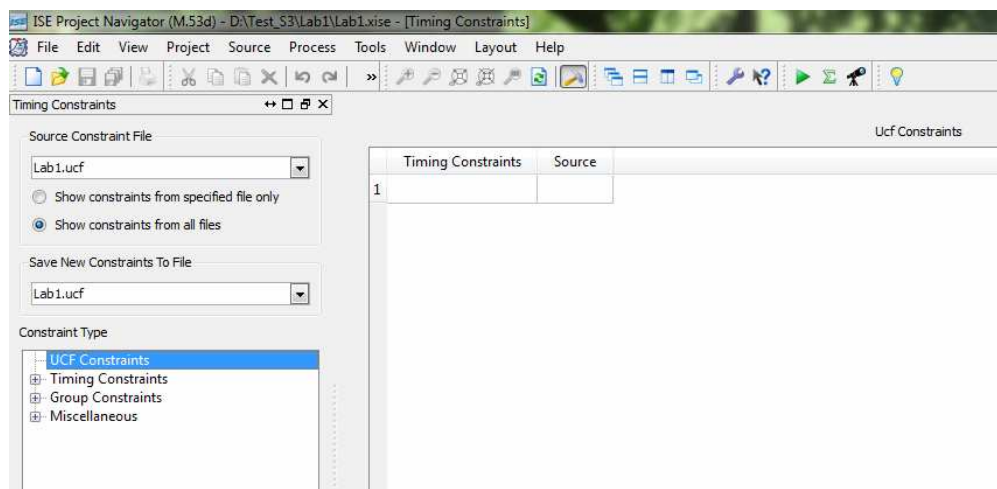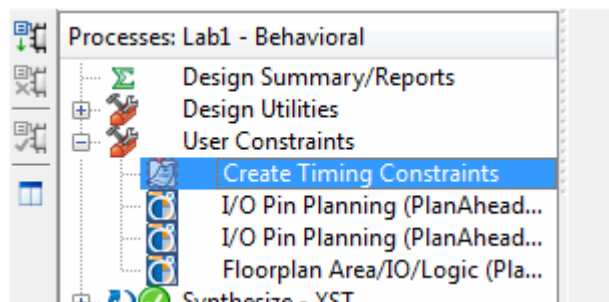- Nhấn *Yes* để chấp nhận tạo tập tin (*.ucf) mới



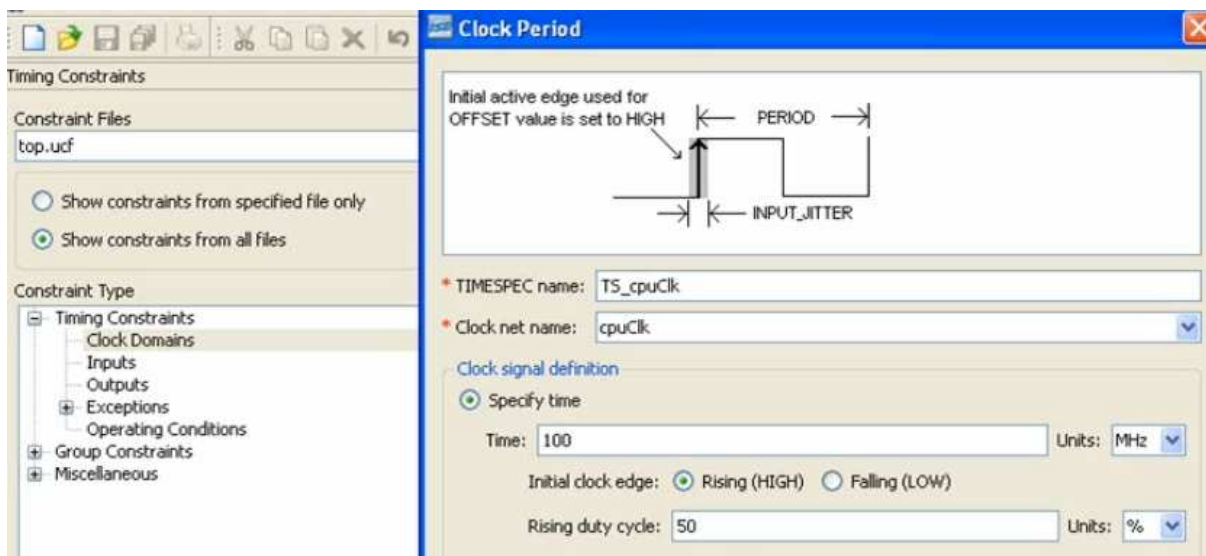
Đặt các chế độ liên quan đến xử lý xung nhịp, thời gian trễ,...




Trong phần ví dụ này không sử dụng xung CLK nên tập tin (*.ucf) không cần sửa đổi.

Phần tiếp theo là gán chân cho FPGA.

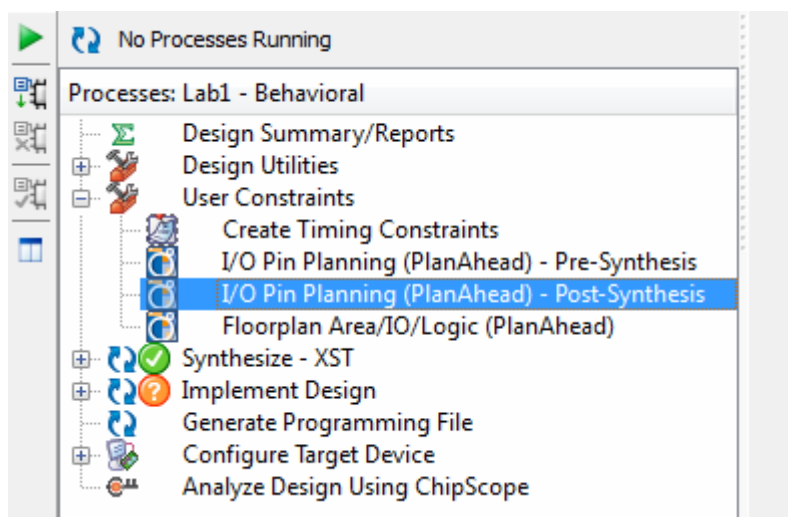- Khởi động công cụ *I/O Pin Planning (PlanAhead) – Post-Synthesis*



- Chương trình PlanAhead

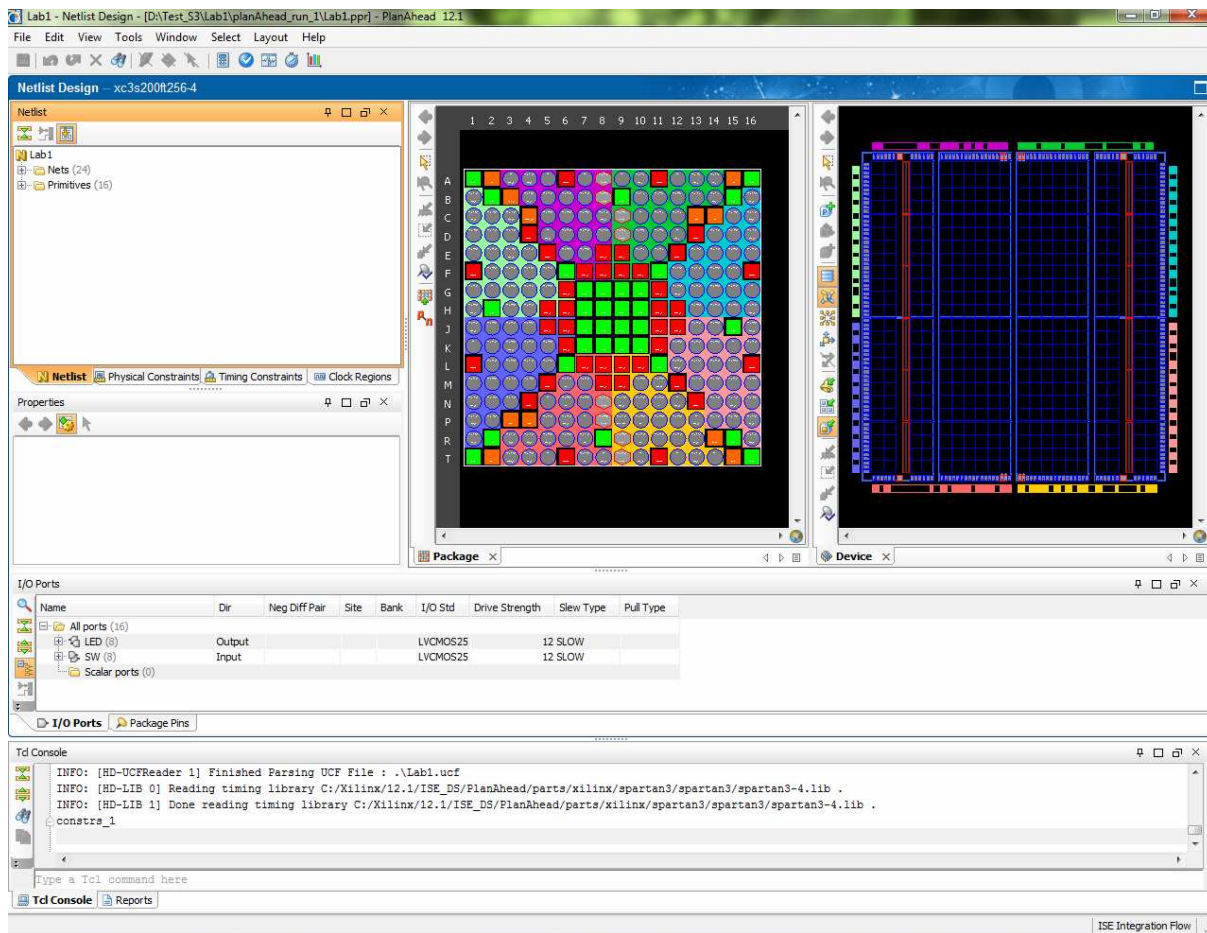

Chương trình cho phép gán chân linh hoạt, chỉ cần kéo và thả chân cần gán vào vị trí được minh họa.


Bảng chân định sẵn của công tắc SW

| Switch | SW7 | SW6 | SW5 | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 | SW0 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FPGA Pin | K13 | K14 | J13 | J14 | H13 | H14 | G12 | F12 |


Bảng chân định sẵn của đèn LED

| LED | LD7 | LD6 | LD5 | LD4 | LD3 | LD2 | LD1 | LD0 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FPGA Pin | P11 | P12 | N12 | P13 | N14 | L12 | P14 | K12 |

 
- Hoặc là nhập tên chân vào ô *Site* trong cửa sổ *I/O Port Properties*, nhấn *Apply*
 Ví dụ: SW[0] được quy định là chân F12.



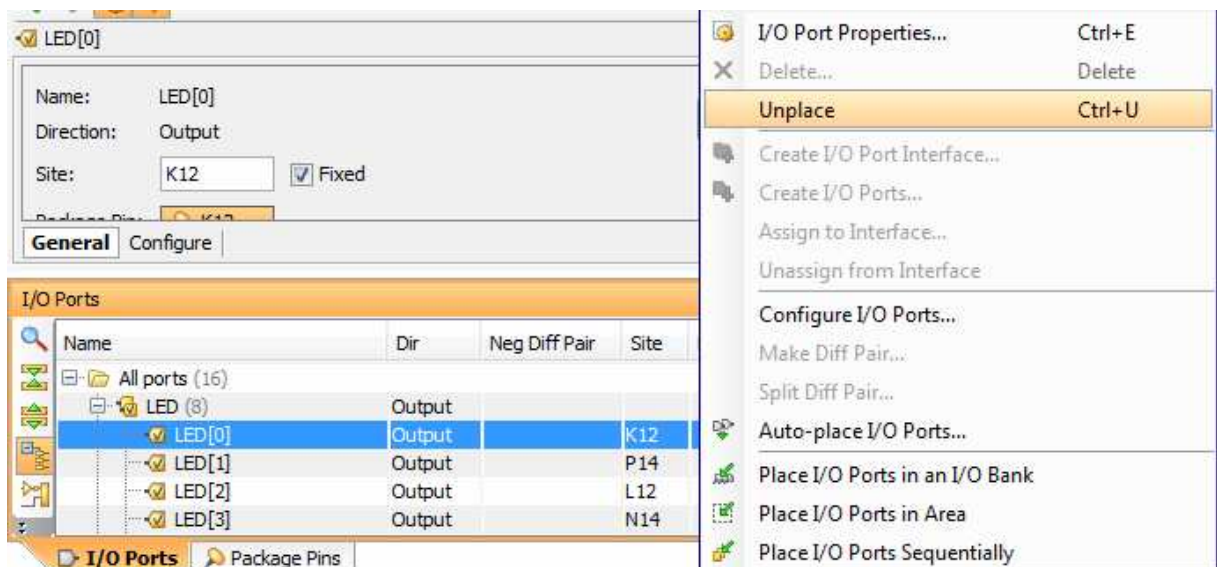
Nếu gán sai chân, kích phải chuột vào chân đó và chọn *Unplace*



 Sau khi hoàn tất việc gán chân, lưu dữ liệu rồi quay lại chương trình chính.




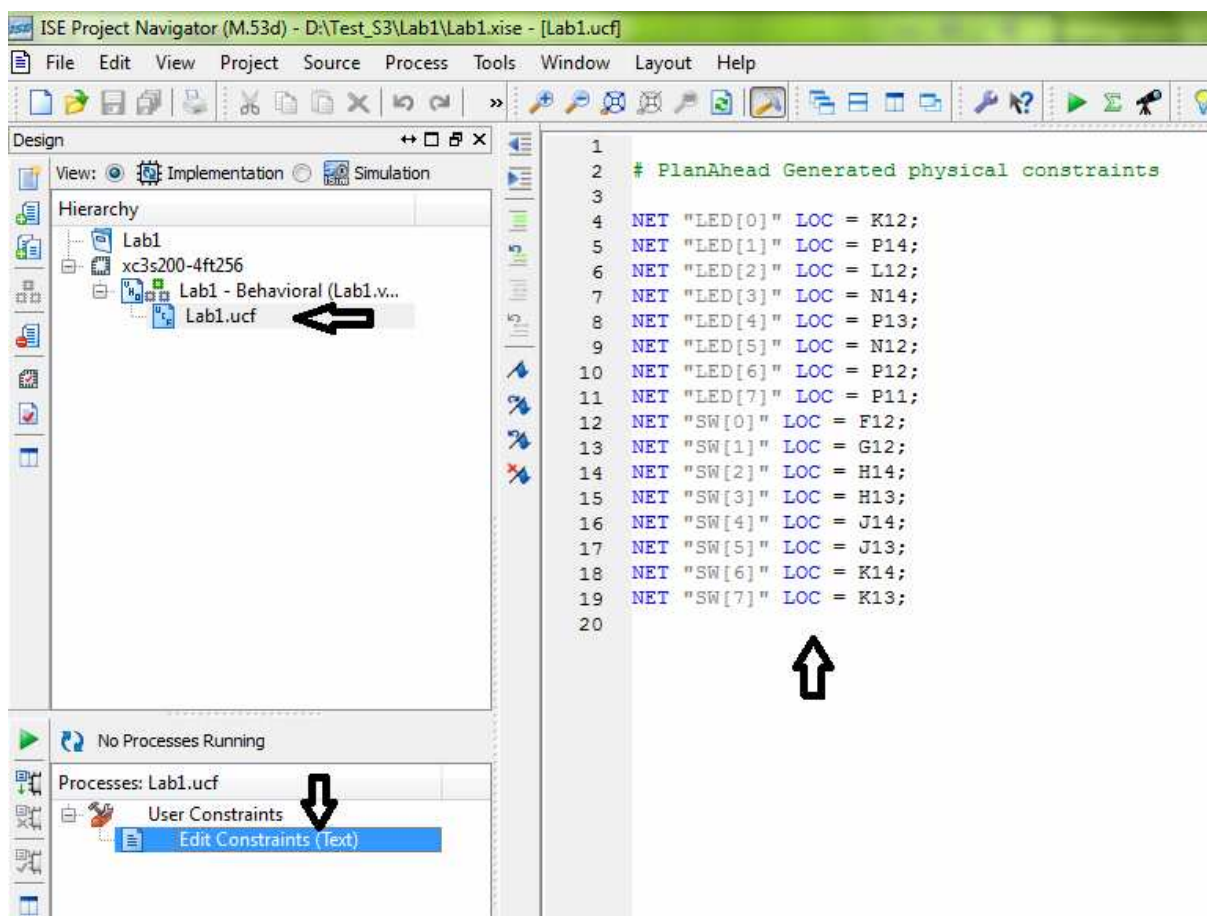Có thể xem lại tập tin (*.ucf) bằng cách chọn **Edit Constraints (Text)**




Công đoạn tiếp theo là **Thực hiện** thiết kế.

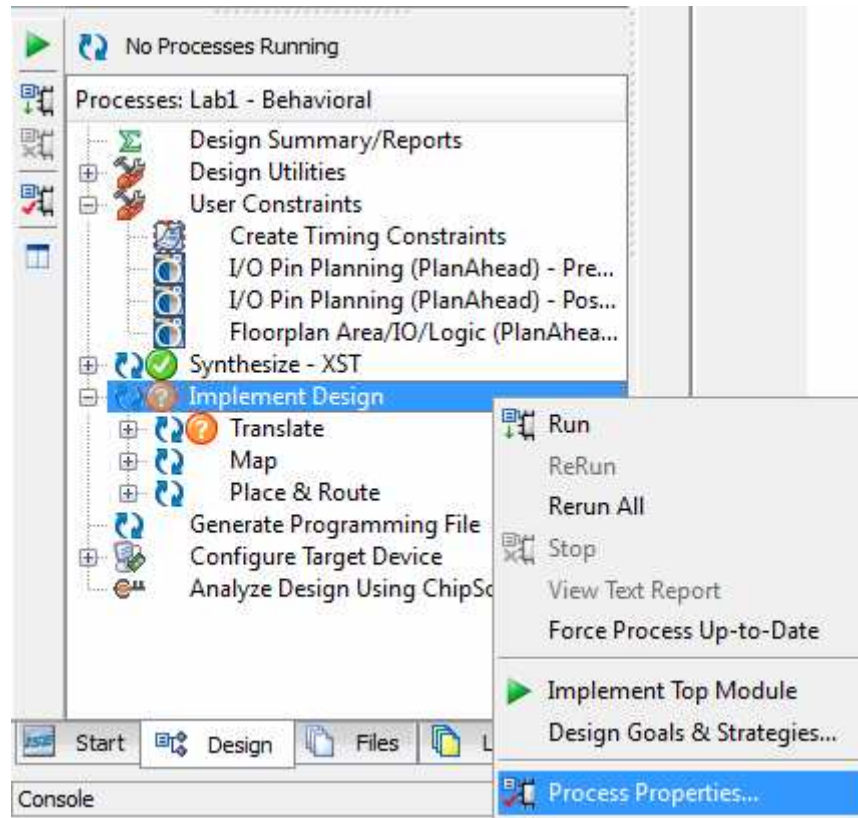Đối với những thiết kế phức tạp, kích phải trên dòng **Implement Design** rồi chọn **Design Goals & Strategies...** hay **Process Properties...** để chọn các chế độ phù hợp.




Trong bài này, không cần can thiệp 2 phần trên.

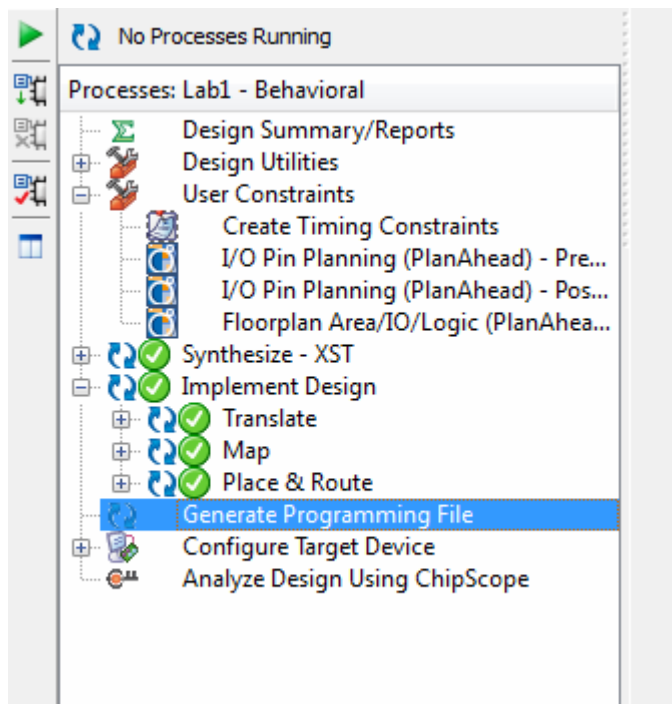- Kích hoạt chương trình **Implement Design**




Tạo tập tin nạp vào FPGA.

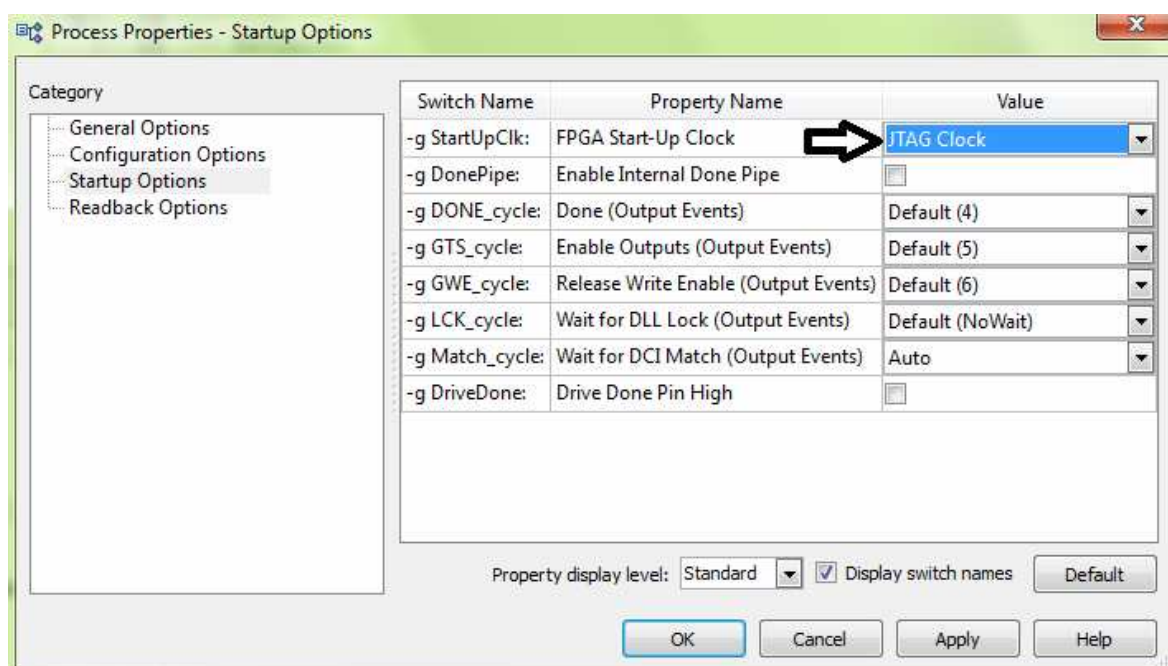- Kích chuột phải trên dòng **Generate Programming File** → **Process Properties**
Vì chương trình sẽ được nạp bằng chuẩn JTAG-USB nên phải chọn **Startup Options** → **FPGA Start-Up Clock** → **JTAG Clock**



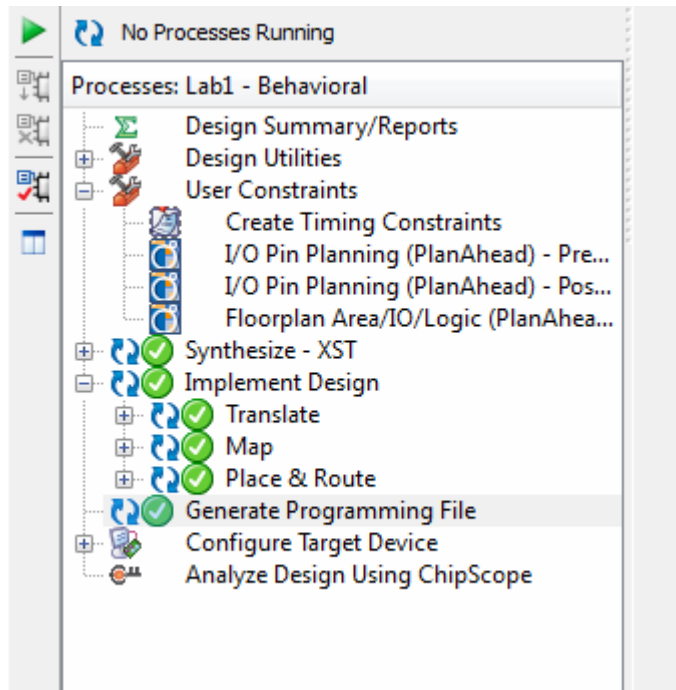Kích hoạt chương trình *Generate Programming File*



Sau khi hoàn tất, có thể kiểm tra sơ lược thiết kế qua bảng tóm tắt ở thẻ phía dưới của cửa sổ chương trình chính.

Lab1 Project Status

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Project File: | Lab1.xise | Parser Errors: | No Errors |
| Module Name: | Lab1 | Implementation State: | Programming File Generated |
| Target Device: | xc3e200-4rt256 | Errors: | No Errors |
| Product Version: | ISE 12.1 | Warnings: | No Warnings |
| Design Goal: | Balanced | Routing Results: | All Signals Completely Routed |
| Design Strategy: | Xilinx Default (unlocked) | Timing Constraints: | |
| Environment: | System Settings | Final Timing Score: | 0 (Timing Report) |

Device Utilization Summary

| Logic Utilization | Used | Available | Utilization | Note(s) |
|--|------|-----------|-------------|---------|
| Number of Slices containing only related logic | 0 | 0 | 0% | |
| Number of Slices containing unrelated logic | 0 | 0 | 0% | |
| Number of bonded IOBs | 16 | 173 | 9% | |
| Average Fanout of Non-Clock Nets | 1.00 | | | |

Performance Summary

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| Final Timing Score: | 0 (Setup: 0, Hold: 0) | Pinout Data: | Pinout Report |
| Routing Results: | All Signals Completely Routed | Clock Data: | Clock Report |
| Timing Constraints: | | | |


Detailed Reports

| Report Name | Status | Generated | Errors | Warnings | Infos |
|---|---------|-----------|--------|----------|-----------------|
| Synthesis Report | Current | | 0 | 0 | 0 |
| Translation Report | Current | | 0 | 0 | 0 |
| Map Report | Current | | 0 | 0 | 2 Infos (2 new) |
| Place and Route Report | Current | | 0 | 0 | 1 Info (1 new) |
| Power Report | | | | | |
| Post-PAR Static Timing Report | Current | | 0 | 0 | 5 Infos (5 new) |
| Bitgen Report | Current | | 0 | 0 | 1 Info (1 new) |

1.2.2 Nạp chương trình

Nếu sử dụng cáp của Xilinx, phần mềm iMPACT sẽ được sử dụng để nạp FPGA. Tuy nhiên, cáp JTAG-USB đi kèm thiết bị là của hãng Digilent; do vậy, phần mềm nạp FPGA là Adept. Phần mềm này và driver cho cáp USB có thể tải trực tiếp từ trang chủ của hãng Digilent.

- Khởi động chương trình Digilent Adept

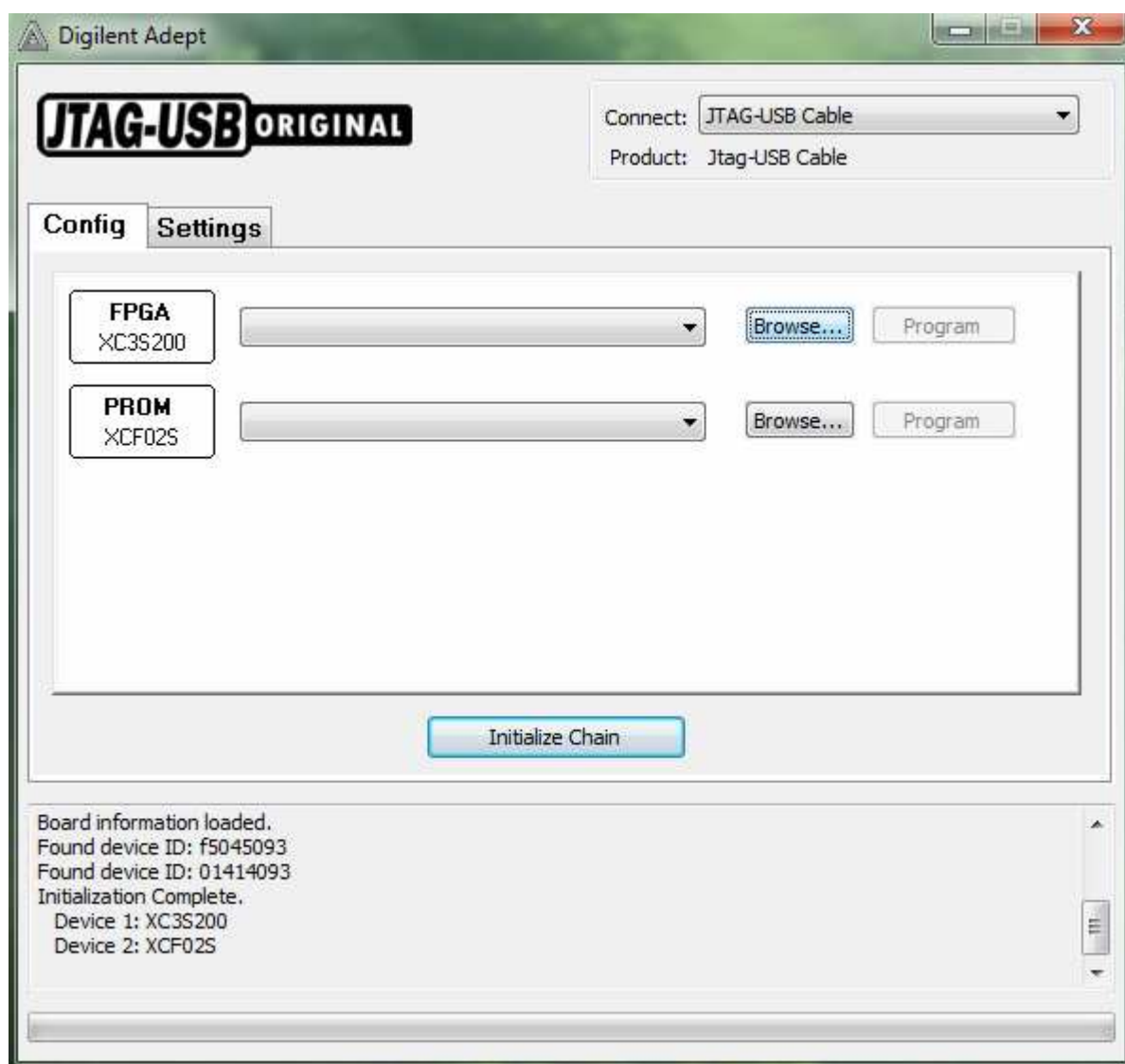

Thông tin về thiết bị được hiển thị trên cửa sổ chương trình Adept.


- Thiết bị 1: FPGA XC3S200
- Thiết bị 2: PROM XCF02S

Chương trình nạp cho FPGA sẽ mất đi khi ngắt điện. Để chương trình có thể hoạt động khi cấp nguồn, cần nạp chương trình vào PROM, FPGA sẽ lấy dữ liệu từ PROM mỗi lần khởi động.


***Chú ý:** Số lần nạp cho FPGA là không giới hạn nhưng số lần nạp cho PROM là có giới hạn. Trong khi thực tập, KHÔNG nạp chương trình cho PROM.

- Để nạp chương trình cho FPGA, chọn nút **Browse**

 Chọn tập tin cần nạp (*.bit) trong cửa sổ tiếp theo



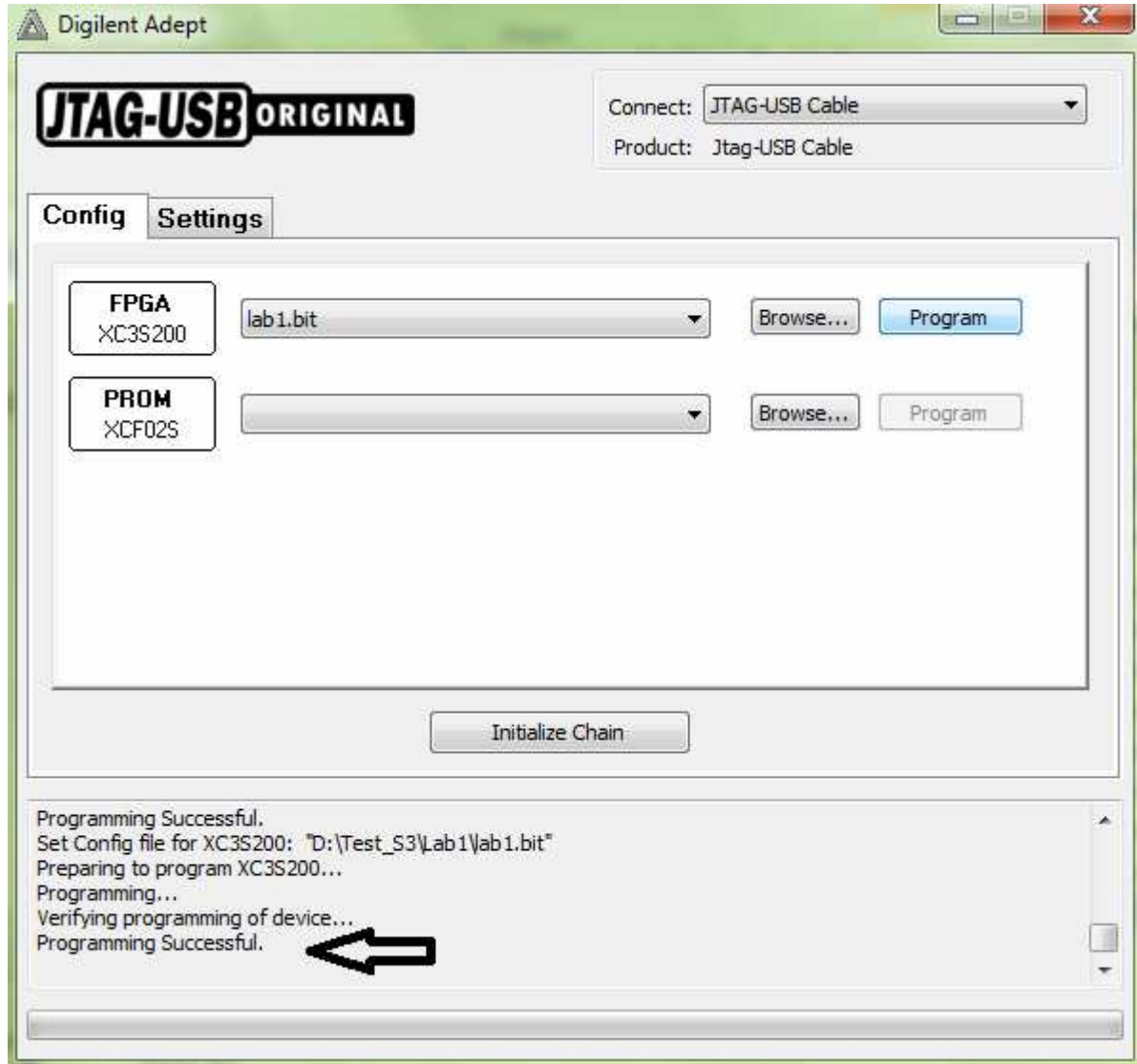- Nhấn nút **Program** để nạp chương trình. Kết quả được báo trên dòng thông báo.



- Quan sát kết quả thực hiện trên board S3.

Bài 2

LEDs & SWITCHs

2.1 Giới thiệu


Trong bài này, sinh viên sẽ làm việc với 2 thành phần cơ bản của Xilinx S3 FPGA Starter Board là LED và Switch.

Những thao tác làm việc với ISE Design Suite sẽ không được nhắc lại.

2.2 Thực hành

2.2.1 Half Adder

- Sơ đồ nguyên lý và bảng sự thật

 

- Chương trình

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity H_Adder is
    Port ( A : in STD_LOGIC;
          B : in STD_LOGIC;
          S : out STD_LOGIC;
          C : out STD_LOGIC);
end H_Adder;
```

```
architecture Behavioral of H_Adder is
begin
    S <= A XOR B;
    C <= A AND B;
end Behavioral;
```

- Viết chương trình mô phỏng (**VHDL Testbench**) theo hướng dẫn tại Bài 1.
- Chương trình gợi ý như sau:


```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY HA_test IS
END HA_test;
ARCHITECTURE behavior OF HA_test IS
    COMPONENT H_Adder
        PORT(
            A : IN std_logic;
            B : IN std_logic;
            S : OUT std_logic;
            C : OUT std_logic );
    END COMPONENT;
    signal A : std_logic := '0';
    signal B : std_logic := '0';
    signal S : std_logic;
    signal C : std_logic;
    constant period : time := 10 ns;
BEGIN
    uut: H_Adder PORT MAP (
        A => A,
        B => B,
        S => S,
        C => C );

    stim_proc: process
    begin
        wait for 100 ns;
        A <= '0';
        B <= '0';
        wait for 100 ns;
        A <= '1';
        B <= '0';
        wait for 100 ns;
        A <= '0';
        B <= '1';
        wait for 100 ns;
        A <= '1';
        B <= '1';
        wait;
    end process;
END;

```


- Giản đồ xung trong ISim

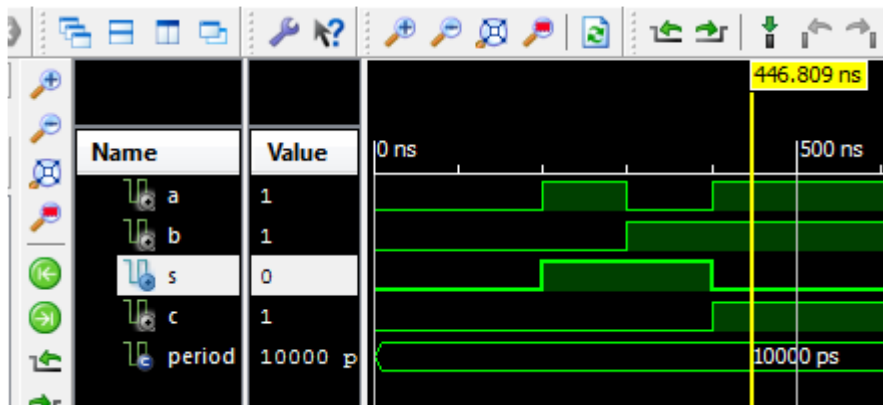

- Thực hiện gán chân cho các tín hiệu đầu vào là SW và đầu ra là LED.

2.2.2 Full Adder


- Sơ đồ nguyên lí và bảng sự thật

 


| Inputs | | | Outputs | |
|--------|---|-----------------|------------------|---|
| A | B | C _{in} | C _{out} | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Viết chương trình thiết kế Full Adder.
- Viết chương trình thực hiện mô phỏng
- Gán chân cho các tín hiệu, quan sát kết quả trên board S3.

2.2.3 Multiplexer

 

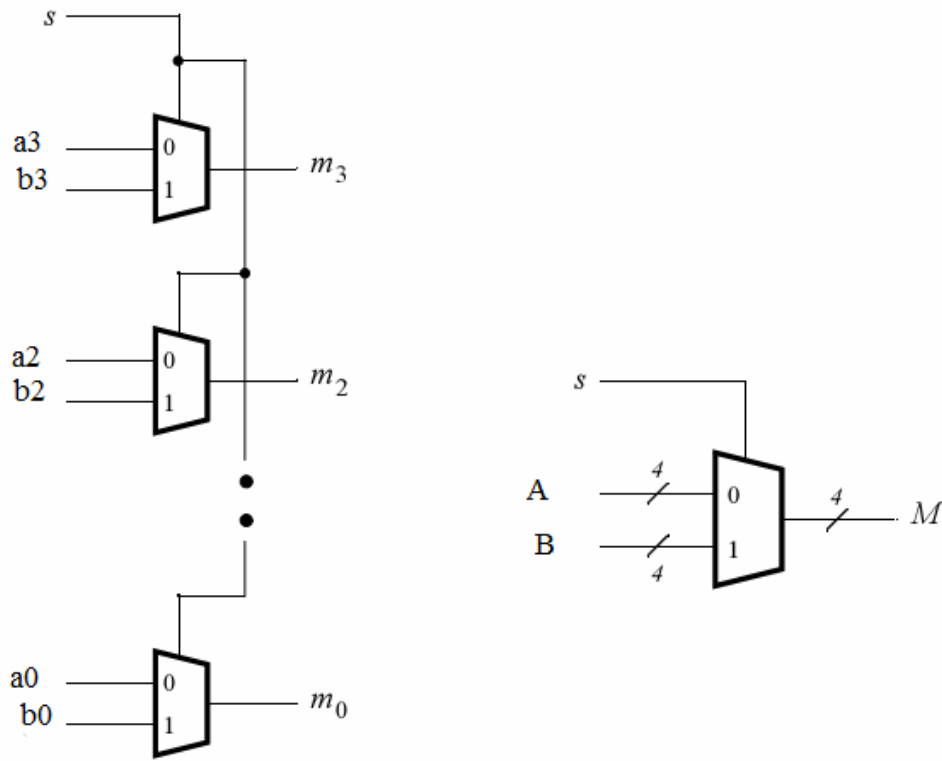Dựa theo sơ đồ mạch trên, thiết kế 1 bộ multiplexer có độ rộng 4 bit.



- Chương trình gợi ý

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
Entity Lab21 is
    Port ( SW    : in   STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
          BT    : in   STD_LOGIC;
          LED   : out  STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0));
End Lab21;
    
```

Architecture Behavioral of Lab21 is

```
signal Sel    :    STD_LOGIC;
signal A, B, M:    STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
```

Begin

```
A <= SW (3 downto 0);
B <= SW(7 downto 4);
Sel <= BT;
```

```
M(0) <= (NOT(Sel) AND A(0)) OR (Sel AND B(0));
M(1) <= (NOT(Sel) AND A(1)) OR (Sel AND B(1));
M(2) <= (NOT(Sel) AND A(2)) OR (Sel AND B(2));
M(3) <= (NOT(Sel) AND A(3)) OR (Sel AND B(3));
```

```
LED(3 downto 0) <=M;
LED(4) <= BT;
```

End Behavioral;

- Thực hiện mô phỏng bằng ISim
- Gán chân SW, LED, BT tự chọn theo bảng sau:

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Switch | SW7 | SW6 | SW5 | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 | SW0 |
| FPGA Pin | K13 | K14 | J13 | J14 | H13 | H14 | G12 | F12 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LED | LD7 | LD6 | LD5 | LD4 | LD3 | LD2 | LD1 | LD0 |
| FPGA Pin | P11 | P12 | N12 | P13 | N14 | L12 | P14 | K12 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------|------|------|------|
| Push Button | BTN3 (User Reset) | BTN2 | BTN1 | BTN0 |
| FPGA Pin | L14 | L13 | M14 | M13 |

- Nạp chương trình và quan sát kết quả trên board S3

Bài 3

7 SEGMENTs DISPLAY


3.1 Giới thiệu

Trong bài này, sinh viên sẽ làm việc với bốn đèn LED 7 đoạn có sẵn trên board S3. Chúng được kết nối với FPGA thông qua một bộ phân kênh, do vậy mỗi lần chỉ có thể xuất dữ liệu ra một đèn LED thông qua tín hiệu chọn đèn.

Những đèn 7 đoạn này hoạt động tại mức thấp, nghĩa là đèn sáng khi nhận bit ‘0’ và tắt khi nhận bit ‘1’.

3.2 Thực tập

- Sơ đồ bố trí đèn

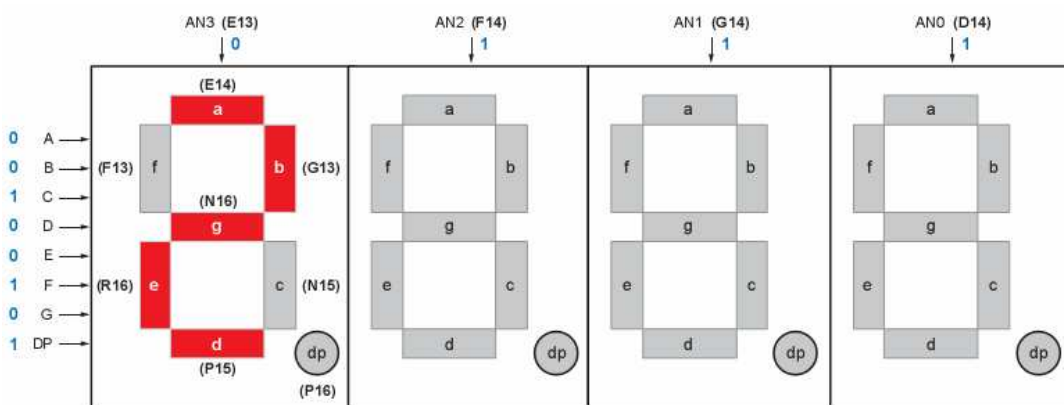

- Bảng gán chân chọn đèn và thanh

FPGA Connections to Seven-Segment Display (Active Low)

| Segment | FPGA Pin |
|---------|----------|
| A | E14 |
| B | G13 |
| C | N15 |
| D | P15 |
| E | R16 |
| F | F13 |
| G | N16 |
| DP | P16 |

Digit Enable (Anode Control) Signals (Active Low)

| Anode Control | AN3 | AN2 | AN1 | AN0 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| FPGA Pin | E13 | F14 | G14 | D14 |

3.2.1 Điều khiển một đèn LED 7 đoạn

Hiển thị lần lượt chữ (**d L U .**) dựa vào giá trị nhập từ 2 công tắc SW.

| <i>SI</i> | <i>S0</i> | <i>Kí tự</i> |
|-----------|-----------|--------------|
| 0 | 0 | d |
| 0 | 1 | L |
| 1 | 0 | U |
| 1 | 1 | . |

- Chương trình gợi ý

```
LIBRARY ieee;
```

```
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity dLU is
```

```
  Port ( SW : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
```

```
        AN : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
```

```
        HEX : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
```

```
        LED : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0));
```

```
end dLU;
```

```
architecture Behavioral of dLU is
```

```
  signal S: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
```

```
begin
```

```
  AN <= "1110";
```

```
  LED <= SW;
```

```
  S(1 downto 0) <= SW(1 downto 0);
```

```
  HEX(0) <= '1';
```

```
  HEX(1) <= S(0);
```

```
  HEX(2) <= S(0);
```

```
  HEX(3) <= S(0) AND S(1);
```

```
  HEX(4) <= S(0) AND S(1);
```

```
  HEX(5) <= S(0) XNOR S(1);
```

```
  HEX(6) <= S(0) OR S(1);
```

```
  HEX(7) <= S(0) NAND S(1);
```

```
end Behavioral;
```

- Gán chân, nạp chương trình, quan sát kết quả.

3.2.2 Điều khiển bốn đèn LED 7 đoạn

- Chương trình hiện chữ **CAFE** đồng thời

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity Lab2 is
  Port (  iCLK : in  STD_LOGIC;
         AN3 : inout STD_LOGIC;
         AN2 : inout STD_LOGIC;
         AN1 : inout STD_LOGIC;
         AN0 : inout STD_LOGIC;
         HEX : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end Lab2;

architecture Behavioral of Lab2 is

  signal Counter: STD_LOGIC_VECTOR ( 15 downto 0);

begin
  process (iCLK, Counter)
  begin
    if iCLK'event and iCLK = '1' then
      Counter <= Counter + "1";
      if (Counter = "0000000000000000") then
        HEX <= "11000110";      --C
        AN0 <= '1';
        AN1 <= '1';
        AN2 <= '1';
        AN3 <= '0';
      elsif (Counter = "0011111111111111") then
        AN0 <= '1';
        AN1 <= '1';
        AN2 <= '0';
        AN3 <= '1';
        HEX <= "10001000";      --A
      elsif (Counter = "0111111111111111") then
        AN0 <= '1';
        AN1 <= '0';
        AN2 <= '1';
        AN3 <= '1';
        HEX <= "10001110";      --F
      end if;
    end if;
  end process;
end Lab2;


```

```

        elsif (Counter ="1100000000000000") then
            AN0 <= '0';
            AN1 <= '1';
            AN2 <= '1';
            AN3 <= '1';
            HEX <= "10000110";    --E
        end if;
    end if;
end process;
end Behavioral;

```

 - Giải đồ xung hoạt động 4 đèn LED 7 đoạn



- Chân cấp xung chính

| Clock Oscillator Sources | |
|--------------------------|----------|
| Oscillator Source | FPGA Pin |
| 50 MHz (IC4) | T9 |
| Socket (IC8) | D9 |

- Gán chân và quan sát kết quả.

3.2.3 Hiện thị lần lượt từng đèn LED

- Viết chương trình chạy chữ CAFE lần lượt từng đèn
- Gán chân và quan sát kết quả.

Bài 4

COUNTERs

4.1 Giới thiệu

Trong bài thực tập này, dựa trên những ví dụ có sẵn, sinh viên thiết kế các bộ đếm theo yêu cầu và tự chọn.

4.2 Thực hành

4.2.1 Bộ đếm lên 0 – 9

- Chương trình sử dụng CLK là nút bấm, mỗi lần nhấn nút sẽ đếm.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity Counter9 is
  Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
        RST : in  STD_LOGIC;
        COUT : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
        AN : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end Counter9;

architecture Behavioral of Counter9 is

  signal number : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

begin
  process (CLK, RST)
  begin
    if (RST = '1') then
      number <= "0000";
    elsif (CLK'event and CLK = '0') then
      if (number < "1001") then
        number <= number + "0001";
      else number <= "0000";
      end if;
    end if;
  end process;
end process;
```

```

process (CLK, number)
  begin
    case number is
      when "0000" => COUT <= "1000000"; --0
      when "0001" => COUT <= "1111001"; --1
      when "0010" => COUT <= "0100100"; --2
      when "0011" => COUT <= "0110000";
      when "0100" => COUT <= "0011001";
      when "0101" => COUT <= "0010010";
      when "0110" => COUT <= "0000010";
      when "0111" => COUT <= "1111000";
      when "1000" => COUT <= "0000000";
      when "1001" => COUT <= "0010000"; --9
      when others => null;
    end case;
  end process;
  AN <= "1110"; -- 1 LED
end Behavioral;

```

- Mô phỏng chương trình sử dụng ISim.
- Gán chân, quan sát và so sánh với mô phỏng.

4.2.2 Bộ đếm lên xuống 0 – 9

- Viết chương trình đếm có khả năng đếm lên hoặc xuống.
- Mô phỏng trong ISim
- Gán chân, quan sát và so sánh với mô phỏng.

4.2.3 Bộ đếm lên xuống 0 – F

- Viết chương trình đếm có khả năng đếm lên xuống hệ thập lục phân.
- Mô phỏng trong ISim
- Gán chân, quan sát và so sánh với mô phỏng.

Bài 5

CLOCKS & TIMERS

5.1 Giới thiệu

Tổng hợp từ những bài thực tập trước, trong bài này sinh viên sẽ viết chương trình có khả năng sử dụng bộ dao động có sẵn để thiết kế những mạch định giờ.

5.2 Thực tập

5.2.1 Đồng hồ đơn giản

- Chương trình đồng hồ đếm từ 0 – F

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity Clock is
    Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
          RST : in  STD_LOGIC;
          HEX : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
          AN  : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end Clock;

architecture Behavioral of Clock is
    signal count : STD_LOGIC_VECTOR (25 downto 0);
    signal number: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

begin
    process (CLK)
    begin
        if (CLK'event and CLK = '1') then
            if (RST = '1') then
                number <= "0000";
                count <= "0000000000000000000000000000";
            else
                count <= count + '1';
            end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;

```

```

        if (count = "11111111111111111111111111111111") then
            number <= number + '1';
        end if;
    end if;
end process;
process (number)
begin
    case number is
        when "0000" => HEX <= "1000000";
        when "0001" => HEX <= "1111001";
        when "0010" => HEX <= "0100100";
        when "0011" => HEX <= "0110000";
        when "0100" => HEX <= "0011001";
        when "0101" => HEX <= "0010010";
        when "0110" => HEX <= "0000010";
        when "0111" => HEX <= "1111000";
        when "1000" => HEX <= "0000000";
        when "1001" => HEX <= "0010000";
        when "1010" => HEX <= "0001000";
        when "1011" => HEX <= "0000011";
        when "1100" => HEX <= "1000110";
        when "1101" => HEX <= "0100001";
        when "1110" => HEX <= "0000110";
        when "1111" => HEX <= "0001110";
        when others => null;
    end case;
end process;

AN <= "1110";

end Behavioral;
```

- Viết chương trình mô phỏng ISim
- Gán chân, quan sát kết quả

5.2.2 Đồng hồ đếm lên xuống từ 0 – 9

- Viết chương trình thiết kế đồng hồ đếm lên xuống từ 0 – 9
- Mô phỏng trong ISim
- Gán chân, quan sát kết quả.

5.2.3 Đồng hồ đếm lên xuống 00 – FF

- Chương trình gợi ý

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity Lab3 is
  Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
        RST : in  STD_LOGIC;
        DIR : in  STD_LOGIC;
        HEX : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
        AN  : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end Lab3;

architecture Behavioral of Lab3 is
  signal tmp      : STD_LOGIC_VECTOR (17 downto 0);
  signal count    : STD_LOGIC_VECTOR (22 downto 0);
  signal hex1     : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
  signal hex2     : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
  signal number1, number2 : STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);

begin
  process (CLK)
  begin
    if(CLK'event and CLK = '1') then
      if (RST = '1') then
        tmp <= "000000000000000000";
        count <= "0000000000000000000000";
        hex1 <= "0000";
        hex2 <= "1010";
      else
        count <= count + '1';
        tmp <= tmp + '1';
      end if;
    end if;
  end process;

```

```

if (count = "11111111111111111111111111111111") then
  if (DIR = '1') then
    hex1 <= hex1 + '1';
  else
    hex1 <= hex1 - '1';
  end if;
end if;
if ((hex1 = "1111") and (count = "11111111111111111111111111111111")) then
  if (DIR = '1') then
    hex2 <= hex2 + '1';
  else
    hex2 <= hex2 - '1';
  end if;
end if;
if (tmp = "10000000000000000000") then
  AN <= "0111";
  HEX <= number2;
else if (tmp = "11111111111111111111") then
  AN <= "1011";
  HEX <= number1;
end if;
end if;
end if;
end process;

```

```

process (hex1)
begin
  case hex1 is
    when "0000" => number1 <= "1000000";
    when "0001" => number1 <= "1111001";
    when "0010" => number1 <= "0100100";
    when "0011" => number1 <= "0110000";
    when "0100" => number1 <= "0011001";
    when "0101" => number1 <= "0010010";
    when "0110" => number1 <= "0000010";
    when "0111" => number1 <= "1111000";
    when "1000" => number1 <= "0000000";
    when "1001" => number1 <= "0010000";
    when "1010" => number1 <= "0001000";
    when "1011" => number1 <= "0000011";
    when "1100" => number1 <= "1000110";
    when "1101" => number1 <= "0100001";
    when "1110" => number1 <= "0000110";
    when "1111" => number1 <= "0001110";
  end case;
end process;

```

```

        when others => null;
    end case;
end process;

process (hex2)
begin
    case hex2 is
        when "0000" => number2 <= "1000000";
        when "0001" => number2 <= "1111001";
        when "0010" => number2 <= "0100100";
        when "0011" => number2 <= "0110000";
        when "0100" => number2 <= "0011001";
        when "0101" => number2 <= "0010010";
        when "0110" => number2 <= "0000010";
        when "0111" => number2 <= "1111000";
        when "1000" => number2 <= "0000000";
        when "1001" => number2 <= "0010000";
        when "1010" => number2 <= "0001000";
        when "1011" => number2 <= "0000011";
        when "1100" => number2 <= "1000110";
        when "1101" => number2 <= "0100001";
        when "1110" => number2 <= "0000110";
        when "1111" => number2 <= "0001110";
        when others => null;
    end case;
end process;
end Behavioral;

```

- Mô phỏng trong ISim
- Gán chân, quan sát kết quả.

5.2.4 Đồng hồ đếm lên xuống 00 – 99

- Viết chương trình
- Mô phỏng trong ISim
- Gán chân, quan sát kết quả

Bài 6

TỰ CHỌN

6.1 Giới thiệu

Trong bài này, sinh viên sẽ tự viết một chương trình tự chọn. Thiết kế được khuyến khích tận dụng tài nguyên có sẵn của board Xilinx S3.

6.2 Ví dụ

Chương trình ví dụ sử dụng cổng VGA

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity VGA is
port(CLK : in std_logic;
      RED : out std_logic;
      GREEN : out std_logic;
      BLUE : out std_logic;
      HS : out std_logic;
      VS : out std_logic);
end VGA;

architecture Behavioral of VGA is

signal CLK25 : std_logic;
signal horizontal_counter : std_logic_vector (9 downto 0);
signal vertical_counter : std_logic_vector (9 downto 0);

begin
process (CLK)
begin
if (CLK'event and CLK='1') then
if (CLK25 = '0') then
CLK25 <= '1';
else
CLK25 <= '0';
end if;
end if;
end process;

```

```

process (CLK25)
begin
    if (CLK25'event and CLK25 = '1') then
        if (horizontal_counter >= "0010010000" )           -- 144
        and (horizontal_counter < "1100010000" )           -- 784
        and (vertical_counter >= "0000100000" )           -- 32
        and (vertical_counter < "0111111101" )           -- 509
        then
            RED <= horizontal_counter(9) XOR vertical_counter(8);
            GREEN <= horizontal_counter(7) XOR vertical_counter(6);
            BLUE <= horizontal_counter(5) XOR vertical_counter(4);
        else
            RED <= '0';
            GREEN <= '0';
            BLUE <= '0';
        end if;

        horizontal_counter <= horizontal_counter + "0000000001";

        if (horizontal_counter > "0000000000" )
            and (horizontal_counter < "0001100001" )           --96+1
        then
            HS <= '0';
        else
            HS <= '1';
        end if;

        if (vertical_counter > "0000000000" )
            and (vertical_counter < "0000000011" )           --2+1
        then
            VS <= '0';
        else
            VS <= '1';
        end if;

        if (horizontal_counter = "1100100000") then           --800
            vertical_counter <= vertical_counter + "0000000001";
            horizontal_counter <= "0000000000";
        end if;
        if (vertical_counter = "1000001001") then           --521
            vertical_counter <= "0000000000";
        end if;
    end if;
end process;
end Behavioral;

```

Bài 7

CPU MỀM - PICOBLAZE SOFT CPU

7.1 Giới thiệu

CPU mềm (soft CPU) là một lõi vi xử lý có thể được thực hiện hoàn toàn bằng kỹ thuật tổng hợp logic. Nó có thể được thực hiện bởi các linh kiện logic lập trình được như FPGA, CPLD. Thông thường, người ta chỉ sử dụng một FPGA cho một lõi CPU mềm; tuy nhiên, vẫn có khả năng tổng hợp nhiều lõi CPU mềm trên một FPGA phụ thuộc độ lớn của linh kiện. Việc này tạo nên cấu trúc đa lõi với khả năng tận dụng tài nguyên tốt hơn.

Hiện nay có rất nhiều lõi CPU mềm với các tính năng và đặc trưng khác nhau. Điển hình với FPGA của Xilinx có MicroBlaze và PicoBlaze, với lõi PicoBlaze là mã nguồn mở. Đối với Altera là lõi Nios và NiosII; hãng Lattice có LatticeMico32...


MicroBlaze có cấu trúc tập lệnh gần giống cấu trúc DLX nên RISC với một vài thay đổi. MicroBlaze là lõi CPU 32bit, hệ Endian lớn. Sử dụng MicroBlaze cần có gói phần mềm EDK hoặc IDS với giấy phép sử dụng từ Xilinx.

Trong khi đó, PicoBlaze là chuỗi bộ ba lõi CPU mềm miễn phí. Nó cũng dựa trên nền tảng cấu trúc 8bit RISC và có thể hoạt động với họ Virtex4 tại 100MIPS. PicoBlaze ban đầu được lấy tên KCPSM do Ken Chapman tại Xilinx thiết kế.

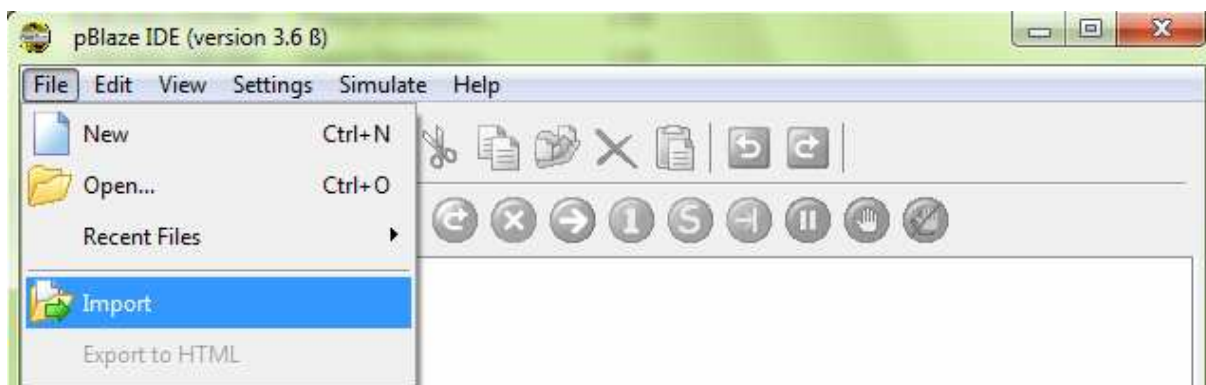
7.2 Thực hành

Để có thể làm việc với PicoBlaze, người dùng cần có phần mềm hỗ trợ *pBlazeIDE.exe*, tập tin *KCPSM3.vhd* cho lõi phiên bản PicoBlaze3, tập tin *KCPSM3.exe* để chuyển đổi tập tin viết bằng hợp ngữ, tập tin *ROM_form.vhd* và *ROM_form.coe*. Tất cả cần nằm trong cùng thư mục làm việc với tập tin chương trình đang viết. Các thông tin chi tiết về PicoBlaze và mô phỏng ModelSim có thể tìm thấy trong “*PicoBlaze 8bit Embedded Microcontroller User Guide*” và “*KCPSM3 Manual*”.

Trong bài thực hành này, pBlazeIDE phiên bản 3.6b được sử dụng.



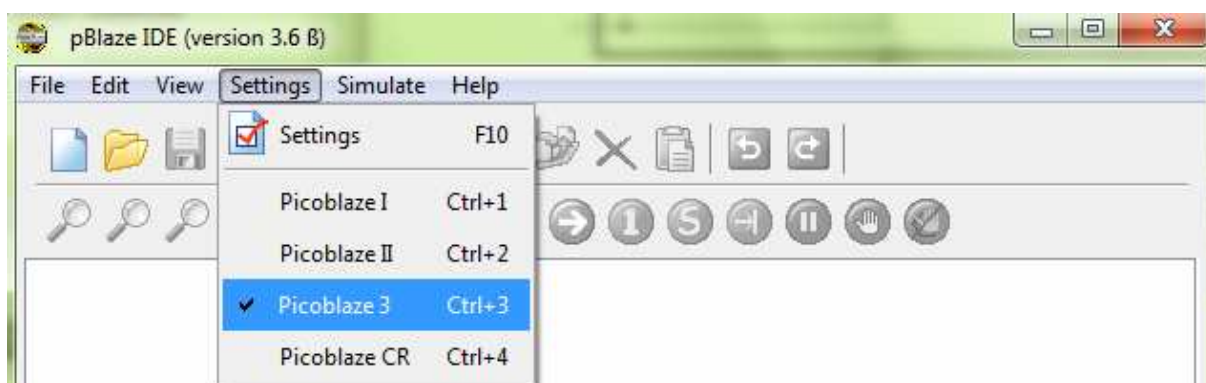Để viết chương trình mới: **File** → **New**
 Chọn lỗi CPU: **Settings** → **PicoBlaze3**



Để sử dụng chương trình đã viết sẵn: **File** → **Import**
 Có thể sử dụng **Notepad** để viết chương trình bằng hợp ngữ với tập lệnh và thông số của lõi KCPSM3, chương trình lưu dưới dạng *vidu.psm*


Ví dụ chương trình sử dụng PicoBlaze để đọc đầu vào 8bit, lưu vào thanh ghi rồi đặt trạng thái lỗi ra tương ứng; lặp lại chương trình liên tục:

```

; switches      DSIN      $00
; LEDS          DSOUT     $01

INPUT          s0, 00
OUTPUT         s0, 01
JUMP           000
  
```

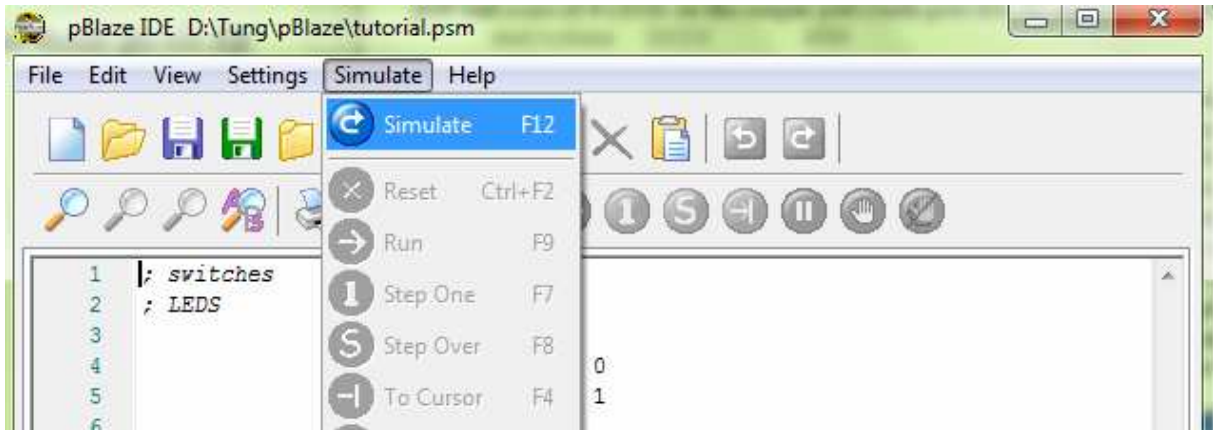
Mô phỏng chương trình: **Simulate** → **Simulate**



Các nút công cụ:



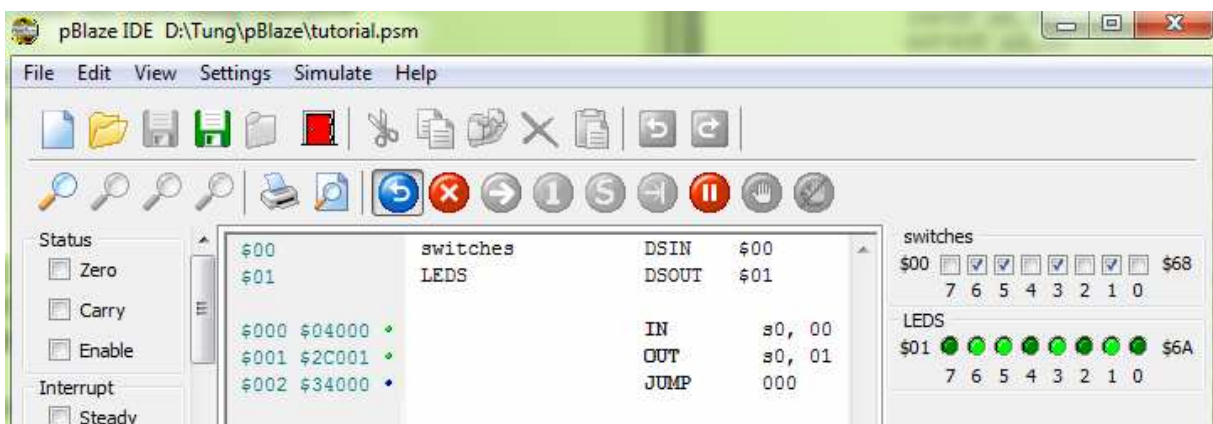Khi mô phỏng cần bỏ dấu chấm phẩy “;” trước hai dòng định nghĩa trên cùng.



Sau khi mô phỏng thành công, cần chú thích những dòng đặc biệt bằng cách đặt dấu chấm phẩy “;” trước chúng.

Sử dụng công cụ gõ lệnh: **Start** → **Run** → **cmd**

Vào thư mục chương trình làm việc và nhập lệnh **KCPSM3 vidu.psm**

Chương trình **KCPSM3.exe** sẽ tạo ra tập tin **vidu.vhd** với đầy đủ thông số cần thiết. Sau khi có tập tin chương trình, cần có tập tin liên kết lõi CPU với chương trình đã có. Tập tin liên kết **top.vhd** có dạng:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity picotest is
    Port (
        switches : in std_logic_vector(7 downto 0);
        LEDS : out std_logic_vector(7 downto 0);
```



```

        clk : in std_logic);
    end picotest;
architecture Behavioral of picotest is
component kcpsm3
    Port (
        address : out std_logic_vector(9 downto 0);
        instruction : in std_logic_vector(17 downto 0);
        port_id : out std_logic_vector(7 downto 0);
        write_strobe : out std_logic;
        out_port : out std_logic_vector(7 downto 0);
        read_strobe : out std_logic;
        in_port : in std_logic_vector(7 downto 0);
        interrupt : in std_logic;
        interrupt_ack : out std_logic;
        reset : in std_logic;
        clk : in std_logic);
    end component;
-- declaration of program memory
component vidu
    Port (
        address : in std_logic_vector(9 downto 0);
        instruction : out std_logic_vector(17 downto 0);
        clk : in std_logic);
    end component;
-- Signals used to connect PicoBlaze core to program memory and I/O logic
signal address      : std_logic_vector(9 downto 0);
signal instruction  : std_logic_vector(17 downto 0);
signal port_id     : std_logic_vector(7 downto 0);
signal out_port    : std_logic_vector(7 downto 0);
signal in_port     : std_logic_vector(7 downto 0);
signal write_strobe : std_logic;
signal read_strobe : std_logic;
signal interrupt_ack : std_logic;
signal reset       : std_logic := '0';
signal interrupt   : std_logic := '0';
-- Start of circuit description
begin
-- Instantiating the PicoBlaze core
processor: kcpsm3
    port map(
        address => address,
        instruction => instruction,
        port_id => port_id,
        write_strobe => write_strobe,
        out_port => out_port,
        read_strobe => read_strobe,
        in_port => in_port,
        interrupt => interrupt,

```

```
        interrupt_ack => interrupt_ack,  
        reset => reset,  
        clk => clk);  
-- Instantiating the program memory  
    program: vidu  
        port map(    address => address,  
                    instruction => instruction,  
                    clk => clk);  
-- Connect I/O of PicoBlaze  
        in_port <= switches;  
        LEDES <= out_port;  
    end Behavioral;
```

Sử dụng Xilinx ISE tạo chương trình mới sử dụng ba tập tin *top.vhd*, *kcmsm3.vhd* và *vidu.vhd*. Tiến hành gán chân, tạo tập tin nạp FPGA như những bài trước. Kiểm tra kết quả trên bo mạch.

Bài 1

MICROWIND 2

1.1 Giới thiệu

Trên thế giới hiện nay, có rất nhiều công cụ hỗ trợ thiết kế vi mạch. Tuy nhiên chúng đều rất đắt và chỉ phù hợp cho mục đích công nghiệp, ví dụ như Cadence, Synopsys...


Microwind là phần mềm thiết kế vi mạch miễn phí trong hệ điều hành Windows, song gần đây phiên bản mới của Microwind đã bắt đầu thu phí sử dụng. Trong tài liệu này, phiên bản Microwind 2 được sử dụng như là công cụ hỗ trợ thực tập.



Trong phần trước của tài liệu, sinh viên đã biết cách làm việc với FPGA. Trong phần này, sinh viên sẽ được làm quen với kỹ thuật thiết kế vi mạch. Kiến thức được cung cấp chỉ mang tính giới thiệu, việc thiết kế vi mạch trong thực tế rất phức tạp, đòi hỏi người thiết kế phải có kiến thức về nhiều lĩnh vực đặc biệt là vật lý.

 1.2 Công nghệ CMOS


Kiến thức cơ bản đã trình bày trong giáo trình “Công Nghệ Vi Mạch Điện Tử”, trong phần này của tài liệu thực tập chỉ nhắc lại một số ý chính. Sinh viên cần xem lại lý thuyết trước khi thực tập.

Trước kia, vi mạch thường sử dụng NMOS transistor nhưng gần đây người ta sử dụng kỹ thuật CMOS để thực hiện những thiết kế. CMOS là viết tắt của Complementary MOS; nó có 2 thành phần là NMOS và PMOS. Biểu tượng, hình chiếu trên và mặt cắt ngang lần lượt của NMOS và PMOS:



  

NMOS

 

PMOS


Do đặc trưng công nghệ và quy định từ thời kì đầu của sản xuất vi mạch nên $W > L$ trong đó L là chiều dài kênh dẫn, W là chiều rộng giếng pha tạp.

Một số khái niệm:

- Kích thước đặc trưng (Feature size) f là kích thước nhỏ nhất của đường polysilicon, hay là khoảng cách giữa cực máng và cực cổng.
- $\lambda = f/2$
- Kích thước transistor: xác định bằng Rộng / Dài
- Kích thước nhỏ nhất là $4\lambda / 2\lambda$ (kích thước đơn vị)

Ví dụ: trong công nghệ $f = 90\text{nm}$, Rộng $W = 180\text{nm}$ và Dài $L = 90\text{nm}$

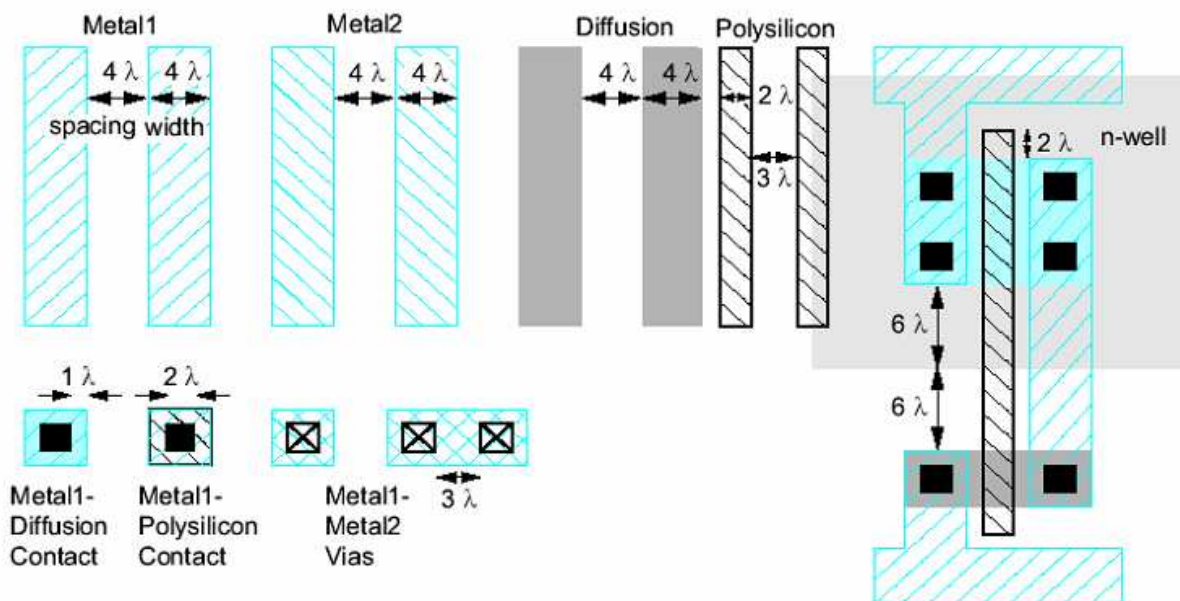- Kiểm tra luật thiết kế DRC: thiết kế phải đảm bảo khoảng cách giữa các đường tuân theo quy định của công nghệ sản xuất.






- Kiểm tra lỗi LVS: so sánh kết quả vẽ mạch với sơ đồ nguyên lý.


1.3 Thực tập

Khởi động chương trình **Microwind 2**. Công nghệ được sử dụng là 120nm, thực hiện tối đa 6 lớp kim loại và sử dụng điện áp thấp.

 Phía trên cửa sổ thiết kế là thanh công cụ chính; bên cạnh chương trình chính là cửa sổ với công cụ để vẽ mạch và lấy linh kiện có sẵn – **Palette**.




 -  Thiết kế transistor nMOS
- Chọn đường vẽ là Polysilicon . Vẽ một hình chữ nhật tạo lớp polysilicon, chiều rộng tối thiểu 2 λ (trường hợp này là 120nm).




- Chuyển sang chọn lớp N+ diffusion 

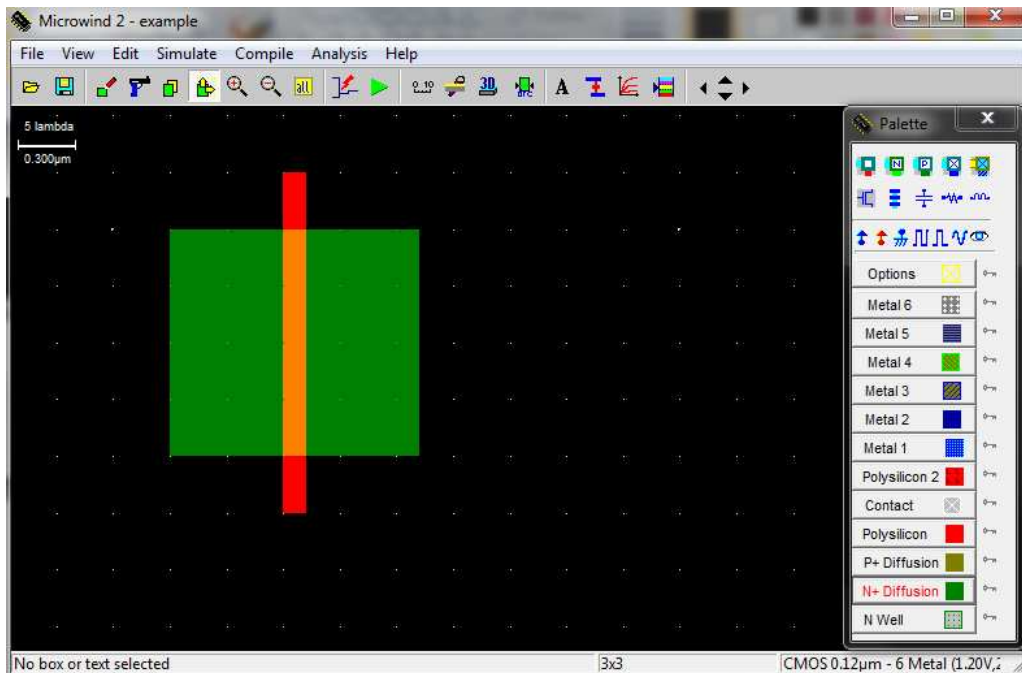Vẽ một hình vuông thể hiện vùng pha tạp n+




 
Vùng giữa lớp polysilicon và pha tạp n+ tạo thành kênh dẫn của nMOS.

- Mô phỏng quá trình bằng cách chọn thể hiện 2D hoặc 3D 

Với 2D sẽ cung cấp hình mặt cắt ngang nMOS, trong đó vùng cực cổng poly sẽ có màu đỏ, vùng cực máng/nguồn có màu xanh lá cây trên vùng nền wafer màu xám. Cực cổng được cách ly bởi lớp oxit mỏng gọi là oxit cổng.

Tính chất vật lý của 2 vùng máng và nguồn là như nhau. Về mặt lý thuyết, cực nguồn là nơi cung cấp hạt tải. Trong trường hợp của nMOS, hạt tải chính là electron. Do vậy, cực nguồn là vùng có điện áp thấp nhất. Cực cổng polysilicon nằm trên kênh dẫn, nó chia đôi vùng pha tạp thành vùng máng và vùng nguồn. Cực cổng điều khiển dòng điện chảy qua 2 vùng. Điện áp cao đặt trên cực cổng thu hút electron, tạo ra vùng kênh electron và cho phép dòng điện chảy qua. Điện áp thấp sẽ cấm vùng kênh.

- Kích chọn biểu tượng thể hiện đặc tính MOS 




Kích thước của MOS có ảnh hưởng rất lớn đến giá trị của đặc tính dòng điện. Quan sát trong cửa sổ đặc tính, các thuộc tính của MOS được thể hiện cụ thể. Tham số của MOS tương ứng SPICE mức 3, có thể chọn quan sát mức 1 và BSIM4.


Ngoài việc thể hiện nMOS transistor, cửa sổ cho phép thay đổi nhiều tham số và chuyển sang xem đặc tính của pMOS transistor.

- Mô phỏng


Trước khi mô phỏng, phải đặt thuộc tính cho các mạch điện. Trong ví dụ này, cách đơn giản nhất là đặt lên cực cổng và nguồn một xung nhịp, kết quả thể hiện trên cực máng.



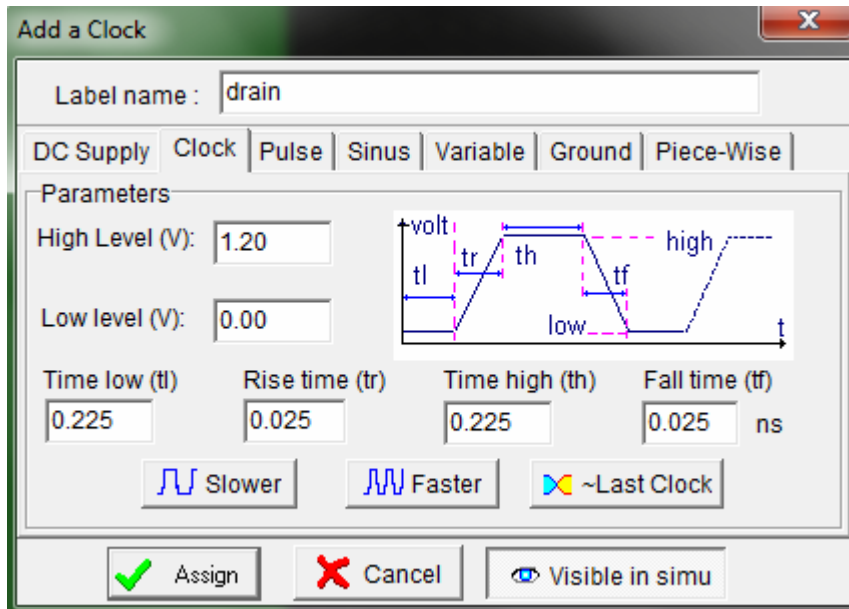
- Cấp nguồn dao động lên vùng máng. Kích chọn biểu tượng  là **Clock** (Bộ dao động), đổi tên thành “drain” rồi nhấn **Assign**. Chu kỳ mặc định là 0,5ns được đặt lên cực máng.



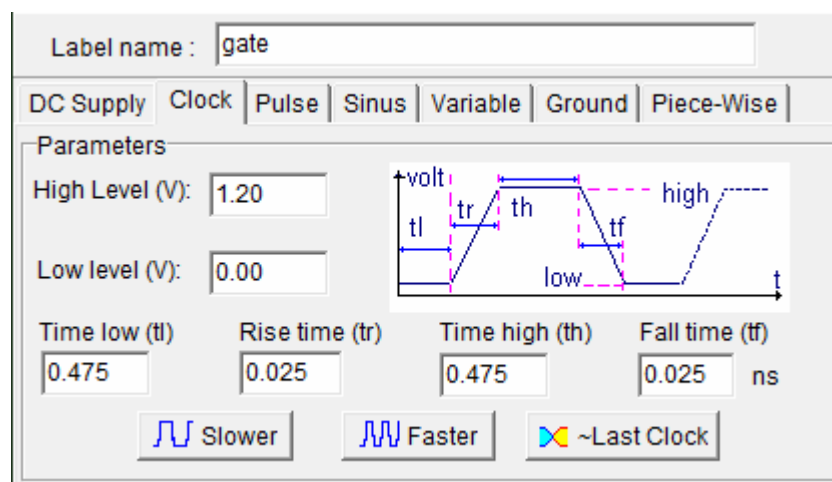
 
Đặt tín hiệu dao động thứ 2 lên cực cổng. Thao tác như trên. Lần này chu kỳ là 1ns.



- Kiểm tra lỗi ra:
Kích chọn biểu tượng  là **Visible** (Hiện thị), rồi kích lên vùng nguồn; Chọn **Assign**.

- **Chú ý:** Luôn luôn lưu trước khi mô phỏng. Chọn **File** → **Save as...** → gõ tên rồi nhấn OK để lưu lại.

- Khởi động mô phỏng: kích chọn biểu tượng mô phỏng  trên thanh công cụ.



Khi điện áp cực cổng bằng 0, không có kênh dẫn nên nút s1 (nguồn) bị ngắt khỏi máng. Khi cực cổng mở, tín hiệu tại nguồn có dạng như máng. Có thể nhận thấy rằng nMOS hoạt động tốt tại mức thế thấp chứ không phải thế cao. Điện áp cuối cùng là 1,2V; đây là giá trị của V_{dd} trừ đi thế ngưỡng.

1.4 Báo cáo thực tập

Sau thực tập, báo cáo được viết như phần I; bao gồm những nội dung chính sau:

- Quy trình thực tập
- Kết quả thực tập từng phần
- Nhận xét và kết luận


Bài 2

CMOS Inverter

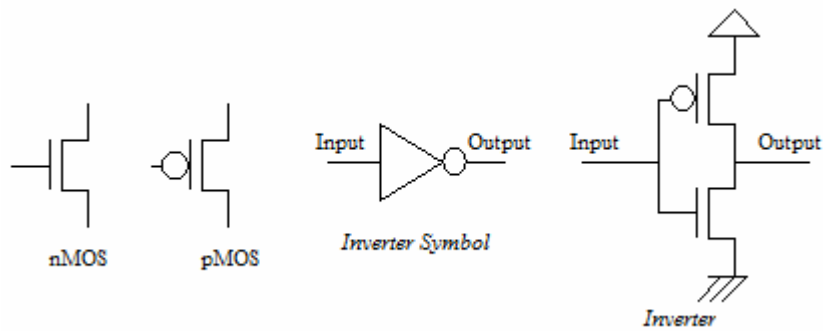2.1 Giới thiệu


Trong bài thực tập này, công đảo sử dụng công nghệ CMOS được sử dụng để minh họa kỹ thuật thiết kế hoàn toàn thủ công. Tất cả các thành phần của linh kiện được vẽ thủ công.

Công đảo CMOS chỉ chứa 2 transistor là loại n và loại p.




 2.2 Thực hành


Sử dụng lớp *polysilicon* vẽ hộp chữ nhật có bề rộng nhỏ nhất là 2λ . Vẽ tiếp 2 hình để tạo hình như sau:



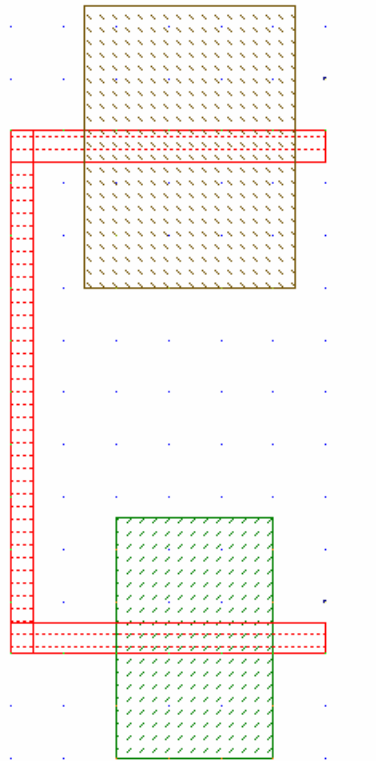
- Chọn lớp vẽ là $N+$ diffusion, vẽ một hình hộp ở phía dưới; lớp $N+$ được thể hiện bằng hình màu xanh lá cây. Vùng dưới lớp polysilicon là kênh dẫn của nMOS.



 
- Chuyển sang lớp $P+$ diffusion, vẽ hình hộp ở phía trên. Lớp $p+$ có màu nâu. Chuyển sang lớp vẽ N well. Vẽ giếng pha tạp N bao quanh vùng $p+$.



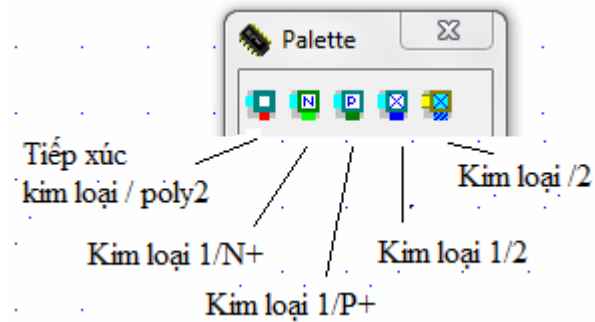Những vùng pha tạp phải được kết nối bằng lớp kim loại. Khu vực kim loại được cách ly khỏi vùng pha tạp bởi lớp oxit SiO_2 . Điểm tiếp xúc được sử dụng để khoan lỗ kết nối kim loại với vùng pha tạp. Điểm tiếp xúc có thể được tự vẽ hoặc lấy sẵn trong bảng công cụ.



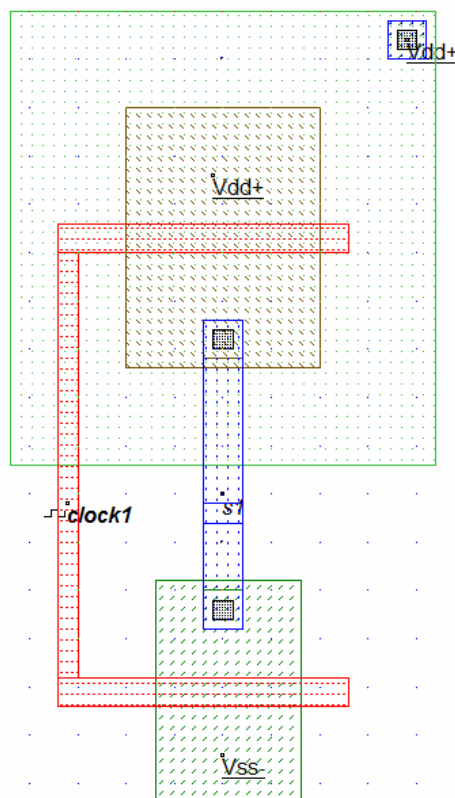
- Kích chọn điểm tiếp xúc *Kim loại/n+*. Kích chuột lên vùng pha tạp n+ để gắn.
- Điểm tiếp xúc *Kim loại/n+* nằm trên góc của giếng n+, nó sẽ được áp thế Vdd.
- Kích chọn tiếp xúc *Kim loại/p+* và gắn nó lên vùng pha tạp p+
- Đặt thuộc tính để mô phỏng



- Chọn Vdd và kích lên vùng pha tap p
- Vùng giêng n cũng cần được áp thế Vdd
- Chọn Vss và kích lên vùng pha tap n
- Lối vào cần áp xung: kích chọn Clock và đặt lên cổng polysilicon.
- Kích chọn Visible và đặt lên dây kim loại

* **Chú ý:** Luôn luôn lưu trước khi mô phỏng. Chọn **File** → **Save as...** → gõ tên rồi nhấn OK để lưu lại.

- Khởi động chương trình mô phỏng 

 

- Chọn thẻ Voltage & Currents để quan sát cả thông số điện áp và dòng điện.
- Chọn thẻ Voltage vs. Voltage để quan sát đặc tính hoạt động của cổng đảo.

- Kiểm tra Luật thiết kế DRC 

Lỗi thiết kế được thể hiện trong cửa sổ thiết kế, bên cạnh là thông tin báo lỗi. Chỉ khi thiết kế không chứa lỗi mới đủ điều kiện gửi đi chế tạo.

Bài 3

CÁC CÔNG CỬA CƠ BẢN


3.1 Giới thiệu

Trong bài trước đã trình bày cách thiết kế một cổng đảo theo phương pháp hoàn toàn chủ động. Để tiết kiệm thời gian thiết kế, người ta xây dựng thư viện linh kiện và tiếp cận phương pháp thiết kế bán chủ động.

Một vi mạch phức tạp có thể được thiết kế bằng ngôn ngữ mô tả hệ thống như Verilog, hoặc biên dịch từ một sơ đồ nguyên lý mạch. Trong bài thực tập này, một cổng NAND được tạo ra từ cách biên dịch một sơ đồ mạch sử dụng phần mềm DSCH.

Cổng NAND 2 lối vào bao gồm 2 nMOS mắc nối tiếp với 2 pMOS mắc song song.



Bảng sự thật và sơ đồ như sau:

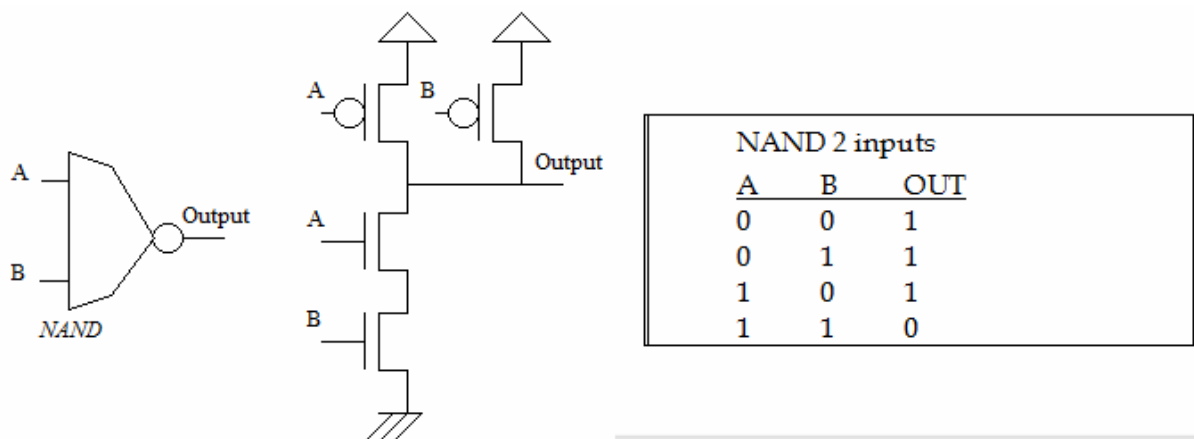

 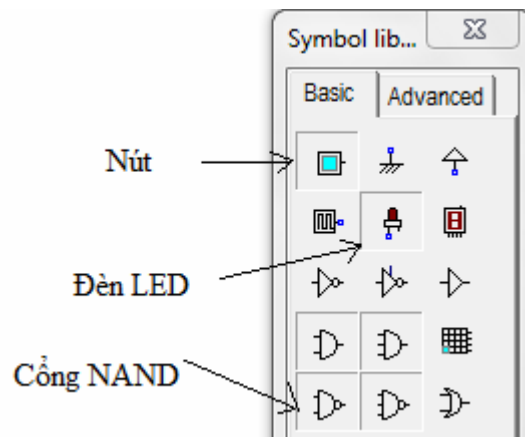
 
3.2 Thực tập

- Khởi động chương trình DSCH.
- Bên cạnh cửa sổ chính là bảng linh kiện cho sẵn
- Chọn biểu tượng NAND 2 lối vào, kéo thả vào cửa sổ thiết kế.
- Chọn Button (Nút), kéo thả 2 Nút gần cổng NAND thể hiện trạng thái lối vào
- Chọn đèn LED, để tại lối ra.


- Nối dây bằng  phía trên thanh công cụ



Mô phỏng mạch bằng nút  phía trên thanh công cụ; nhấn nút 1 hoặc 2 để thay đổi trạng thái lối vào và quan sát đèn LED để nhận biết trạng thái lối ra.




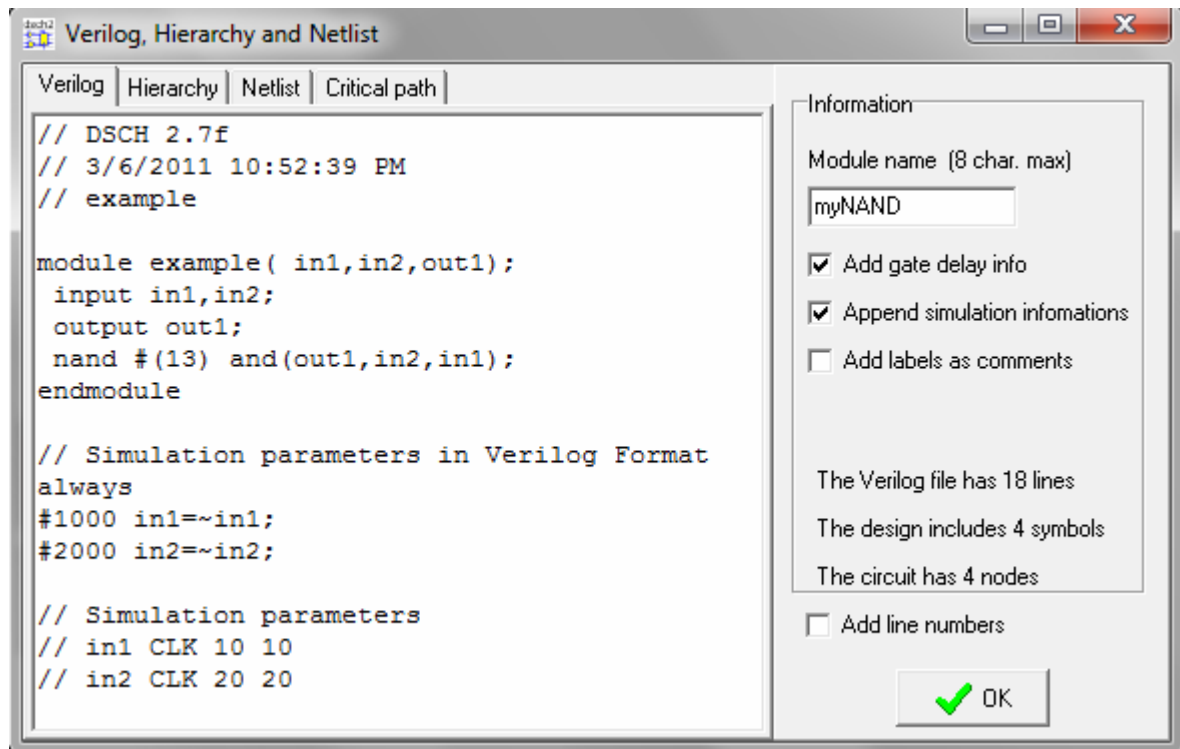Bước tiếp theo chọn **File** → **Make Verilog File** → **OK**




Khởi động chương trình **Microwind**, chọn **Compile** → **Compile Verilog File (.txt)**

 Chọn tập tin vừa tạo ra ở trên → **Compile** → **Back to editor**



Mô phỏng cổng NAND


- Chọn Clock, cấp cho lối vào in1 và in2
- Chọn Visible và kích lên lối ra out1.
- Mô phỏng 

Độ dốc xung lối ra khi lên cao nhanh hơn vì mắc pMOS song song.

3.3 Các cổng cửa cơ bản

 
3.3.1 Cổng truyền (Transmission gate)

Dựa trên những thao tác đã làm ở phần trước, khảo sát cổng truyền



 3.3.2 Cổng OR 3 lối vào



Dựa trên những thao tác đã làm ở phần trước, khảo sát cổng OR 3 lối vào.



| OR 3 Inputs | | | |
|-------------|---|---|-----|
| A | B | C | Or3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

3.3.3 Khảo sát cổng XOR


| XOR 2 inputs | | |
|--------------|---|-----|
| A | B | OUT |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

  

3.4 Cổng kết hợp

Bộ biên dịch có sẵn trong Microwind cho phép tạo ra nhiều cổng phức tạp bằng cách kết hợp phép toán OR và AND.

Chọn **Compile** → **Compile one Line**

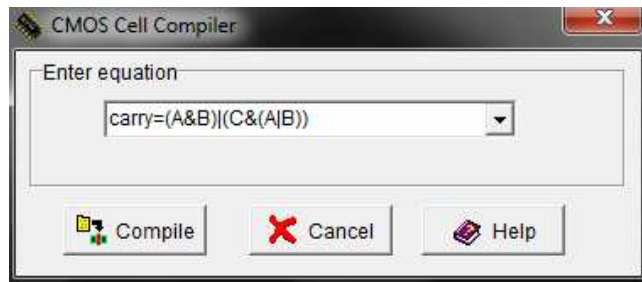

Khảo sát một số cổng theo bảng cho sẵn sau

| COMPILER SYNTAX | |
|-----------------|------------------------|
| CELL | FORMULA |
| Inverter | out= / in |
| NAND gate | n= / (a.b) |
| AND gate | s=(a.b) |
| 3 Input OR | s=a+b+c |
| 3 Input NAND | out= / (a.b.c) |
| AND-OR Gate | cgate=a.(b+c) |
| CARRY Cell | cout=(a.b)+(cin.(a+b)) |

Bài 4


CÔNG SỐ HỌC

4.1 Bộ cộng bán phần

Trong phần I của tài liệu, các cổng số học được viết bởi ngôn ngữ VHDL và lập trình cho FPGA. Trong bài này, chúng được khảo sát ở góc độ thiết kế ASIC.

- Bảng sự thật và sơ đồ

| HALF ADDER | | | |
|------------|---|-----|-------|
| A | B | SUM | CARRY |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

 

4.1.1 Thiết kế bằng phương pháp hoàn toàn chủ động

- Khởi động chương trình DSCH
- Mô phỏng bộ cộng bán phần
- Khởi động chương trình Microwind
- Thiết kế cổng AND 2 lối vào
- Thiết kế cổng XOR 2 lối vào
- Đi dây kim loại để liên kết 2 cổng trên để tạo bộ cộng bán phần.

4.1.2 Biên dịch từ Verilog

- Khởi động chương trình Notepad
- Viết đoạn chương trình mô tả bộ cộng bán phần bằng ngôn ngữ Verilog

```
module halfadd (a, b, sum, carry);
```

```
    input a, b;
```

```
    output sum, carry;
```

```
    XOR xor1(sum, a, b);
```

```
    AND and1(carry, a, b);
```

```
endmodule
```

- Lưu tập tin dưới dạng “*.txt”, ví dụ halfadd.txt
- Trong Microwind, chọn **Compile → Compile Verilog File...**

4.2 Bộ cộng toàn phần

Giống như trên, bộ cộng toàn phần được thực hiện từ những cổng cửa cơ bản.



| FULL ADDER | | | | |
|------------|---|---|-----|-------|
| A | B | C | SUM | CARRY |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Khởi động DSCH, vẽ sơ đồ mạch cộng toàn phần.
- Mô phỏng
- Biên dịch ra tập tin Verilog
- Khởi động Microwind, biên dịch từ tập tin Verilog ra bản vẽ thiết kế

 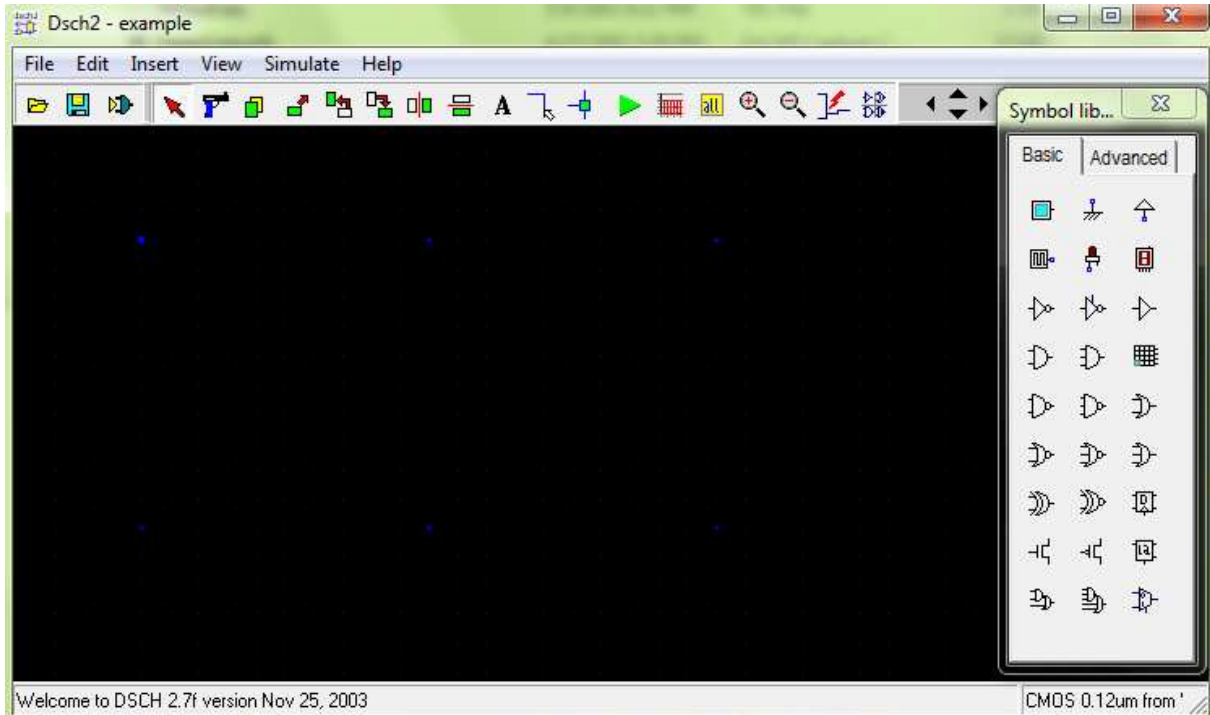Bài 5

TỰ CHỌN

Sử dụng DSCH2 & Microwind2 thiết kế một mạch số tự chọn.



PHỤ LỤC A

BẢNG GÁN CHÂN FPGA XC3S200 – FT256 BOARD XILINX S3

A.1 Switch, Buttons & LED

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Switch | SW7 | SW6 | SW5 | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 | SW0 |
| FPGA Pin | K13 | K14 | J13 | J14 | H13 | H14 | G12 | F12 |

| | | | | |
|-------------|-------------------|------|------|------|
| Push Button | BTN3 (User Reset) | BTN2 | BTN1 | BTN0 |
| FPGA Pin | L14 | L13 | M14 | M13 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LED | LD7 | LD6 | LD5 | LD4 | LD3 | LD2 | LD1 | LD0 |
| FPGA Pin | P11 | P12 | N12 | P13 | N14 | L12 | P14 | K12 |



A.2 Seven Segments LEDs

FPGA Connections to Seven-Segment Display (Active Low)

| Segment | FPGA Pin |
|---------|----------|
| A | E14 |
| B | G13 |
| C | N15 |
| D | P15 |
| E | R16 |
| F | F13 |
| G | N16 |
| DP | P16 |

Digit Enable (Anode Control) Signals (Active Low)

| | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| Anode Control | AN3 | AN2 | AN1 | AN0 |
| FPGA Pin | E13 | F14 | G14 | D14 |

 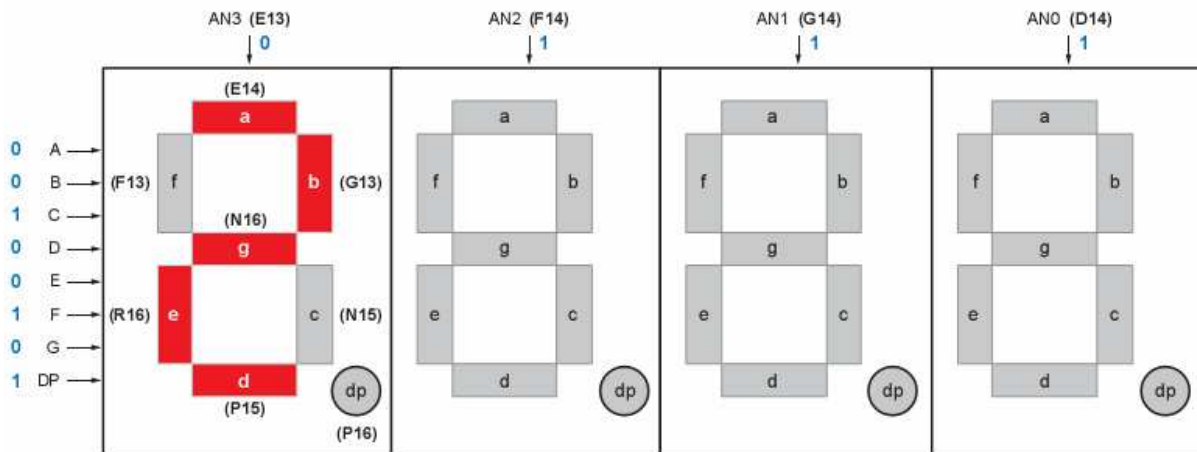

Display Characters and Resulting LED Segment Control Values

| Character | a | b | c | d | e | f | g |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

A.3 Clock Sources

Clock Oscillator Sources

| Oscillator Source | FPGA Pin |
|-------------------|----------|
| 50 MHz (IC4) | T9 |
| Socket (IC8) | D9 |

A.4 VGA

VGA Port Connections to the Spartan-3 FPGA


| Signal | FPGA Pin |
|----------------------|----------|
| Red (R) | R12 |
| Green (G) | T12 |
| Blue (B) | R11 |
| Horizontal Sync (HS) | R9 |
| Vertical Sync (VS) | T10 |

3-Bit Display Color Codes


| Red (R) | Green (G) | Blue (B) | Resulting Color |
|---------|-----------|----------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | Black |
| 0 | 0 | 1 | Blue |
| 0 | 1 | 0 | Green |
| 0 | 1 | 1 | Cyan |
| 1 | 0 | 0 | Red |
| 1 | 0 | 1 | Magenta |
| 1 | 1 | 0 | Yellow |
| 1 | 1 | 1 | White |

640x480 Mode VGA Timing

| Symbol | Parameter | Vertical Sync | | | Horizontal Sync | |
|------------|-----------------|---------------|---------|-------|-----------------|--------|
| | | Time | Clocks | Lines | Time | Clocks |
| T_S | Sync pulse time | 16.7 ms | 416,800 | 521 | 32 μ s | 800 |
| T_{DISP} | Display time | 15.36 ms | 384,000 | 480 | 25.6 μ s | 640 |
| T_{PW} | Pulse width | 64 μ s | 1,600 | 2 | 3.84 μ s | 96 |
| T_{FP} | Front porch | 320 μ s | 8,000 | 10 | 640 ns | 16 |
| T_{BP} | Back porch | 928 μ s | 23,200 | 29 | 1.92 μ s | 48 |

 

A.5 RS232 & PS2

 

PS/2 DIN Connector

PS/2 Connections to the Spartan-3 FPGA

| PS/2 DIN Pin | Signal | FPGA Pin |
|--------------|----------------|----------|
| 1 | DATA (PS2D) | M15 |
| 2 | Reserved | — |
| 3 | GND | GND |
| 4 | Voltage Supply | — |
| 5 | CLK (PS2C) | M16 |
| 6 | Reserved | — |

Accessory Port Connections to the Spartan-3 FPGA

| Signal | FPGA Pin |
|--------|----------|
| RXD | T13 |
| TXD | R13 |
| RXD-A | N10 |
| TXD-A | T14 |

A.6 SRAM

External SRAM Control Signal Connections to Spartan-3 FPGA

| Signal | FPGA Pin | A1 Expansion Connector Pin |
|--------|----------|----------------------------|
| OE# | K4 | 16 |
| WE# | G3 | 18 |

External SRAM Address Bus Connections to Spartan-3 FPGA

| Address Bit | FPGA Pin | A1 Expansion Connector Pin |
|-------------|----------|----------------------------|
| A17 | L3 | 35 |
| A16 | K5 | 33 |
| A15 | K3 | 34 |
| A14 | J3 | 31 |
| A13 | J4 | 32 |
| A12 | H4 | 29 |
| A11 | H3 | 30 |
| A10 | G5 | 27 |
| A9 | E4 | 28 |
| A8 | E3 | 25 |
| A7 | F4 | 26 |
| A6 | F3 | 23 |
| A5 | G4 | 24 |
| A4 | L4 | 14 |
| A3 | M3 | 12 |
| A2 | M4 | 10 |
| A1 | N3 | 8 |
| A0 | L5 | 6 |

SRAM IC10 Connections

| Signal | FPGA Pin | A1 Expansion Connector Pin |
|------------------------------|----------|----------------------------|
| IO15 | R1 | |
| IO14 | P1 | |
| IO13 | L2 | |
| IO12 | J2 | |
| IO11 | H1 | |
| IO10 | F2 | |
| IO9 | P8 | |
| IO8 | D3 | |
| IO7 | B1 | 19 |
| IO6 | C1 | 17 |
| IO5 | C2 | 15 |
| IO4 | R5 | 13 |
| IO3 | T5 | 11 |
| IO2 | R6 | 9 |
| IO1 | T8 | 7 |
| IO0 | N7 | 5 |
| CE1 (chip enable IC10) | P7 | |
| UB1 (upper byte enable IC10) | T4 | |
| LB1 (lower byte enable IC10) | P6 | |

SRAM IC11 Connections

| Signal | FPGA Pin |
|------------------------------|----------|
| IO15 | N1 |
| IO14 | M1 |
| IO13 | K2 |
| IO12 | C3 |
| IO11 | F5 |
| IO10 | G1 |
| IO9 | E2 |
| IO8 | D2 |
| IO7 | D1 |
| IO6 | E1 |
| IO5 | G2 |
| IO4 | J1 |
| IO3 | K1 |
| IO2 | M2 |
| IO1 | N2 |
| IO0 | P2 |
| CE2 (chip enable IC11) | N5 |
| UB2 (upper byte enable IC11) | R4 |
| LB2 (lower byte enable IC11) | P5 |